

Note sull'utilizzo di Verilog per la prima parte del corso di
Architettura degli Elaboratori

M. Danelutto

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA – UNIVERSITÀ DI PISA

A.A.2010–2011

Lo scopo di queste note é quello di mettere a disposizione il minimo indispensabile per poter utilizzare Verilog per la simulazione del funzionamento dei componenti utilizzati nel corso di Architetture degli elaboratori presso il Corso di laurea in Informatica dell'Università di Pisa. Gli strumenti discussi, e soprattutto gli esempi presentati in queste note, dovrebbero permettere un approccio guidato all'uso del linguaggio Verilog per la simulazione di componenti architetturelmente relativamente semplici. Asintoticamente, dovrebbero permettere la modellazione dell'intera architettura D-RISC introdotta nel libro di testo del corso.

Queste note *non* rappresentano un corso di Verilog, tuttavia. Il linguaggio é introdotto solo sommariamente nella sezione 1. Si rimanda alla consistente letteratura sull'argomento quando si senta la necessità di approfondire un argomento, di aver un chiarimento su un concetto o comunque di sperimentare caratteristiche non utilizzate per gli esempi trattati in queste note e di conseguenza non spiegate o spiegate in maniera poco approfondita.

Contents

1 Verilog	7
1.1 Dati	7
1.1.1 Costanti (literal)	7
1.1.2 Wire	8
1.1.3 Registri	8
1.1.4 Array	8
1.1.5 Integers	8
1.2 Operatori	9
1.3 Componenti (moduli)	9
1.3.1 Parametri dei moduli	11
1.3.2 Moduli per il test di componenti	12
1.4 Blocchi e comandi	12
1.5 Direttive	14
1.6 Moduli che rappresentano reti combinatorie	16
1.6.1 Moduli primitive	16
1.6.2 Moduli behavioural	17
1.7 Moduli che rappresentano reti sequenziali	19
2 Installazione	21
2.1 Icarus Verilog	21
2.2 GtkWave	23
2.3 Dinotrace	23
2.4 Installazione sotto Linux Ubuntu	24
2.5 Installazione sotto Windows	24
3 Materiale di consultazione	25
4 Reti combinatorie	27
4.1 Mini HOWTO: reti combinatorie in Verilog (per AE)	27
4.1.1 Definizione mediante tabella di verità	27
4.1.2 Definizione mediante espressione dell'algebra booleana	28
4.1.3 Utilizzo di un modulo rete combinatoria	29
4.1.4 Test di una rete combinatoria	29
4.2 Esempio di pagina III.4	31
4.2.1 Realizzazione come rete di porte logiche standard	32
4.2.2 Realizzazione mediante espressioni dell'algebra di Boole	36
4.2.3 Realizzazione mediante tabelle di verità	37
4.3 Componenti base	38
4.3.1 Commutatore	38
4.4 Ritardi di stabilizzazione	40

4.5	Selezionatore	42
4.6	ALU	45
4.7	Registri & Memorie	46
4.7.1	Registro	47
4.7.2	Memorie	49
5	Automati e Reti sequenziali	51
5.1	Mini HOWTO: reti sequenziali in Verilog (per AE)	51
5.1.1	Esempio	52
5.2	Automa di Mealy	53
5.3	Automa di Moore	54
5.4	Reti sequenziali LLC	56
6	Reti sequenziali realizzate con componenti standard	59
6.1	Rete A: pag. III.57 del libro di testo	59
6.2	Indicatore di interfaccia d'ingresso (RDY)	63
6.3	Indicatore di interfaccia di uscita (ACK)	65
6.4	Memoria modulare	67
6.5	Memorietta associativa	69

List of Figures

2.1	Installazione con Ubuntu e Synaptic Package Manager. Si seleziona il menu System scegliendo poi la voce Admin (in alto a sinistra. La finestra con il package iverilog é visibile sulla destra.	23
4.1	Esempio di rete combinatoria (dalla pagina III.4 del libro di testo)	32
4.2	Rete EsIII4 con evidenziati i collegamenti fra le porte dichiarati nel Listing 4.1	32
4.3	Traccia EsIII4 (con dinotrace)	35
4.4	Traccia EsIII4 (con gtkwave)	36
4.5	Commutatore da due ingressi (8bit) realizzato con 8 commutatori da 1bit	39
4.6	Commutatore da 4 ingressi realizzato con 3 commutatori da 2 ingressi	40
4.7	Visualizzazione del comportamento del confrontatore con ritardi del listato 4.12	43
4.8	Comportamento del modulo selezionatore da 1 bit del Listato 4.14	44
4.9	Comportamento del modulo selezionatore da N bit del Listato 4.15	45
4.10	Comportamento del modulo ALU del Listato 4.17	46
4.11	Simulazione di un segnale di clock (stesso tempo per le fasi 0 e 1)	47
4.12	Simulazione di un segnale di clock (fase 0 4 volte più lunga della fase 1)	48
4.13	Comportamento del registro da N bit definito nel Listato 4.19.	49
4.14	Comportamento della memoria definita nel Listato 4.20.	50
5.1	Esempio di automa di Mealy	52
5.2	Automa di Mealy (EsIII)	53
5.3	Funzionamento dell'automa di Mealy del Listato 5.1	54
5.4	Automa di Moore (EsIII)	55
5.5	Funzionamento dell'automa di Moore del Listato 5.2	56
5.6	Rete sequenziale di Moore	56
5.7	Funzionamento della rete sequenziale di Moore che implementa l'automa della Fig. 5.4	58
6.1	“Rete A”	60
6.2	Output della simulazione della “Rete A”	62
6.3	Sincronizzatore RDY	63
6.4	Test dell'indicatore di interfaccia di ingresso (RDY)	65
6.5	Memoria modulare interallacciata (due moduli da 1K parole gestiti come una memoria da 2K parole)	66
6.6	Test dell'indicatore di interfaccia di uscita	67
6.7	Test della memoria modulare	69
6.8	Test del modulo gestione chiavi	73

Draft (1.1)

Chapter 1

Verilog

Questo capitolo intende dare una breve e sommaria descrizione del sottoinsieme di Verilog necessario per la realizzazione dei progetti di Architettura degli Elaboratori. Non vuole essere una trattazione completa del linguaggio e, in particolare, non tratta tutti gli aspetti legati all'utilizzo del linguaggio come strumento per la sintesi su FPGA.

Il sottoinsieme del linguaggio viene descritto in maniera informale e facendo abbondante uso di esempi. Per una introduzione più completa del linguaggio si rimanda alla letteratura riportata in bibliografia.

Nelle sezioni che seguono, introduciamo prima i tipi di dati trattati in Verilog, poi i moduli ed i comandi ed infine discutiamo brevemente l'utilizzo del linguaggio Verilog per la realizzazione di esercizi e progetti quali quelli assegnati nell'ambito del corso di Architettura degli Elaboratori.

1.1 Dati

In Verilog si possono utilizzare diversi tipi di dati:

1. costanti (literal)
2. wire
3. registri
4. vettori
5. interi (variabili generiche)

Nel seguito descriviamo sommariamente tutte queste diverse categorie.

1.1.1 Costanti (literal)

I numeri si possono rappresentare specificando la base ed il numero di cifre, utilizzando la notazione

$$\langle n \rangle' \langle b \rangle \text{xxxx}$$

dove $\langle n \rangle$ in decimale rappresenta il numero di bit, $\langle b \rangle$ è un singolo carattere che rappresenta la base (d per decimale, b per binario, o per ottale e h per esadecimale). Quindi per rappresentare 9 in binario su 4 bit si utilizzerà la costante $4'b1001$, per indicare 127 in esadecimale si utilizzerà $8'hff$, per indicare 16 in ottale si utilizzerà $6'o20$.

1.1.2 Wire

I wire sono “fili” ovvero collegamenti utilizzati per connettere componenti. Un wire si può dichiarare mediante la parola chiave `wire`:

```
wire x;  
wire y, z;  
wire [0:7]a;  
wire [3:0]b;
```

Le prime due dichiarazioni introducono tre fili di nome `x` `y` e `z`, ognuno dei quali realizza un collegamento da 1 bit.

Le ultime due dichiarazioni introducono due gruppi di fili:

- uno da 7 bit (`a`) e
- uno da 4 bit (`b`)

Gli indici fra parentesi quadre permettono di identificare quanti sono i fili (da 0 a 7, quindi 8 e da 3 a 0, quindi 4) e come si identificano i singoli bit:

- il bit 0 è il più significativo e il bit 7 il meno significativo nel primo caso
- il bit 3 è il più significativo e il bit 0 è il meno significativo nel secondo caso.

Si possono riferire singoli wire di un gruppo utilizzando le parentesi quadre:

- `a[7]` è il bit più significativo del wire da 8 bit di nome `a`
- `b[1:0]` sono i due bit meno significativi del wire `b`

1.1.3 Registri

I registri si possono dichiarare utilizzando la parola chiave `reg` e convenzioni come quelle utilizzate per i wire per definirne la dimensione:

```
reg uno, due;  
reg [0:7]unbyte;  
reg [31:0]unaword;
```

`uno` e `due` sono due registri da un bit. `unbyte` è un registro da 8 bit (`unbyte[0]` è il bit più significativo). `unaword` è un registro da 32 bit (`unaword[31]` è il bit più significativo).

1.1.4 Array

Si possono definire array utilizzando sempre le parentesi quadre, poste *dopo* l'identificatore nella dichiarazione:

```
reg v[16];  
reg [7:0]t[256];
```

`v` è un vettore di registri da 1 bit da 16 posizioni, `t` è un vettore di 256 registri da 8 bit ciascuno. **TODO: accesso posizione**

1.1.5 Integers

Le variabili generiche vengono introdotte con la parola chiave `integer`. Sono implicitamente di tipo `reg` e sono interpretate come interi con segno (positivi e negativi)¹.

¹i registri sono invece considerati sempre unsigned

1.2 Operatori

In Verilog si possono utilizzare molti degli operatori solitamente disponibili nei normali linguaggi di programmazione:

- Operatori aritmetici: `+` `-` `*` `/` `%` (modulo)
- Operatori relazionali: `<` `>` `<=` `>=` `==` `!=`
- Operatori bit a bit: `~` `&` `|` `^` (bitwise not, and, or e xor, rispettivamente)
- Operatori logici: `!` `&&` `||` (not, or e and)
- Operatori di shift: `<<` `>>` (shift a sinistra e a destra)
- Operatore di concatenazione `{ , }` (concatena nell'ordine. `{a,b,c}` restituisce la concatenazione dei bit di a b e c, nell'ordine)
- Operatore di replicazione: `{n{item}}` (ripete n volte item come in una concatenazione. `{2{a}}` equivale a `{a,a}`.)
- Operatore condizionale: `(? :)` (`(x<=y ? 1'b1 : 1'b0)` restituisce il bit 1 se e è minore o uguale a y, altrimenti restituisce il bit 0)

La precedenza fra gli operatori è definita come nella tabella seguente (precedenza decrescente dall'alto al basso):

Operatore	Nome
<code>[]</code>	selettore di bit o di parti
<code>()</code>	parentesi
<code>! ~</code>	NOT logico e bit a bit
<code>& ~& ~ ^ ~^</code>	operatori "reduce" (and, or, nand, nor, xor, nxor)
<code>+ -</code>	segno unario
<code>{ }</code>	concatenazione (<code>{2'B01, 2'B10}</code> = <code>4'B0110</code>)
<code>{ { } }</code>	replicazione (<code>{2{2'B01}}</code> = <code>4'B0101</code>)
<code>* / %</code>	moltiplicazione, divisione, modulo
<code>+ -</code>	addizione, sottrazione
<code><< >></code>	shift destro e sinistro (<code>X<<2</code> moltiplica X per 4)
<code>< <= > >=</code>	confronti, registri e wire interpretati come numeri interi positivi
<code>== !=</code>	uguaglianza/disuguaglianza logica
<code>&</code>	and bit a bit di una parola
<code>^ ~^</code>	xor nxor bit a bit
<code> </code>	or bit a bit
<code>&&</code>	and logico (0 è false, il resto è true)
<code> </code>	or logico
<code>?:</code>	condizionale (<code>X==Y ? 1'B1 : 1'B0</code>)

1.3 Componenti (moduli)

In Verilog si possono definire componenti attraverso il costrutto `module`. Un modulo è molto simile ad una dichiarazione di procedura:

- ha un nome,
- una lista di parametri formali (di ingresso o di uscita²)

²si possono definire anche parametri in ingresso e uscita ma non servono per gli scopi del nostro corso

- un corpo, che definisce come i parametri di uscita vengono calcolati a partire dai parametri in ingresso.

Tuttavia, i moduli non vengono “chiamati” bensì *istanziati* utilizzando opportuni parametri attuali.

La sintassi per definire un modulo è la seguente:

```
module <nome>(<lista parametri formali>);
  <corpo>
endmodule
```

I parametri formali possono essere dichiarati come input o output, sia nella testa della dichiarazione che fra la testa e il corpo (come nel vecchio C).

Supponiamo di avere dichiarato i moduli:

```
module Uno(output z, input x, input y);
  ...
endmodule

module Due(z, x, y);
  input x,y;
  output z;

  ...
endmodule
```

Possiamo utilizzare questi moduli in un altro modulo, istanziandoli. Per esempio:

```
module prova(zz, a,b,c);
  output zz;
  input a,b,c;


  wire da_uno_a_due_x;

  Uno istanza_di_uno(da_uno_a_due_x, a,b);
  Due istanza_di_due(zz, da_uno_a_due_x, c);

endmodule
```

In questo caso, vengono create due istanze (uno per ciascun tipo di modulo) e si usa un filo per collegare l’uscita dell’istanza del modulo di tipo Uno al primo ingresso del modulo di tipo Due. Gli altri ingressi (i due del primo modulo e l’altro ingresso del secondo) arrivano dagli ingressi del nostro modulo di tipo prova.

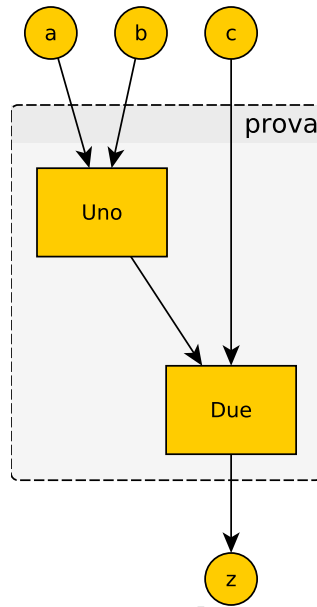Sostanzialmente realizziamo uno schema tipo:



1.3.1 Parametri dei moduli

I moduli possono avere “parametri” definiti per default e che possono essere variati in fase di istanziazione. I parametri si dichiarano subito dopo la testa del modulo come

```
parameter <nome> = <valore>;
```

I parametri possono essere utilizzati nel modulo, sia per definire i parametri formali dichiarati nella testa del modulo che nel corpo. Ad esempio, possiamo definire un modulo con parametri di input e output di dimensione parametrica che modella un commutatore (due ingressi da N bit, un ingresso di controllo da 1 bit, una uscita da N bit) specificando una cosa tipo:

```
module commutatore_nbit(z, x, y, alpha);

    parameter N = 32;

    output [N-1:0]z;
    input [N-1:0]x;
    input [N-1:0]y;
    input alpha;

    assign z = ((~alpha) ? x : y);

endmodule
```

I parametri possono essere ridefiniti in fase di istanziazione del modulo, semplicemente antepoendo il nuovo valore del parametro preceduto da un # e fra parentesi tonde al nome dell’istanza del modulo, in fase di istanziazione. Dunque potremmo istanziare il modulo `comm`

```
commutatore_nbit #(16) mio_commutatore(...);
```

Questa riga di codice crea un’istanza di un commutatore a due ingressi da 16 bit, anche se la dichiarazione del modulo `commutatore_nbit` definisce il parametro $N = 32$.

In caso si usino più parametri, i loro valori possono essere specificati in fase di istanziazione, nell’ordine in cui sono stati dichiarati nel modulo, fra le parentesi tonde precedute dalla gratella.

1.3.2 Moduli per il test di componenti

Mediante i moduli possiamo definire componenti e “moduli di prova” ovvero moduli che servono per testare componenti o assemblaggi di componenti.

Un modulo di prova è un modulo *senza parametri formali*. All’interno del modulo di prova possiamo utilizzare alcune istruzioni (vedi sez. 1.5) che serviranno a guidare la simulazione dei componenti e a registrarne gli effetti.

La tipica struttura di un modulo di prova è la seguente:

```
module <nome>();

// dichiarazioni di wire per ognuno degli output del componente testato
...
// dichiarazioni di register per ognuno degli input del componente testato
...

// istanziazione del componente
...
// programma di prova : assegna valori agli input
// (valori diversi in tempi diversi)
..
endmodule
```

1.4 Blocchi e comandi

All’interno di un modulo si possono usare sostanzialmente diversi tipi di comandi, nonchè blocchi di comandi delimitati da un `begin end`. In un modulo si possono anche utilizzare, al livello più esterno, blocchi di comandi delimitati da `begin end` e qualificati dalle keyword:

- **initial**

i comandi del blocco vengono eseguiti solo alla partenza della simulazione. Ad esempio, qualora nella dichiarazione di un modulo compaia il blocco di comandi:

```
initial
begin
    r0 = 0;
    r1 = 1;
end;
```

i comandi fra il `begin` e l’`end` vengono eseguiti all’atto dell’istanziazione del modulo e inizializzano una volta per tutte il registro `r0` a 0 e il registro `r1` a 1.

- **always**

i comandi del blocco vengono eseguiti continuamente, come se il blocco fosse il corpo di un `(while(true))`. Ad esempio, un blocco tipo:

```
always
begin
    #1 clock = ~clock;
end
```

in un modulo dove abbiamo anche specificato

```

reg clock;

initial
  begin
    clock = 0;
  end

```

farà sì che il valore del registro `clock` oscilli fra 0 e 1, mantenendo lo stato 0 (1) per una unità di tempo. Qualora volessimo mantenere alto il livello del clock per una unità di tempo e basso per 17 unità di tempo (per esempio) potremmo utilizzare un blocco `always`.

```

always
  begin
    #17 clock = 1;
    #1 clock = 0;
  end

```

Alla parola chiave `always` si possono associare dei modificatori. Dopo la `always` si può introdurre una `@` seguita da una lista di variabili fra parentesi tonde, col significato: esegui il blocco `always` ogni volta che una delle variabili della lista cambia valore:

```

always @ (x or y)
  begin
    ...
  end

```

esegue il blocco ogni volta che cambia il valore di `x` o quello di `y`. Possiamo anche utilizzare la `@` per introdurre una cosa tipo

```

always @ (negedge x)

```

oppure

```

always @ (posedge x)

```

che significano, rispettivamente, esegui il blocco che segue ogni qualvolta `x` passa da 1 a 0 o da 0 a 1.

Comandi

Dentro ad un blocco si possono utilizzare diversi tipi di comandi:

- assegnamento

esistono diversi tipi di assegnamento: bloccante e non bloccante. L'assegnamento bloccante (simbolo `=`) termina prima che venga eseguito il prossimo statement (magari di assegnamento). Dunque

```

x = 1;
y = x;

```

assegna ad `x` il valore 1 e **successivamente** assegna ad `y` il valore di `x`, quindi 1. Nell'assegnamento non bloccante (simbolo `<=`) gli assegnamenti avvengono tutti allo stesso istante, ovvero la lettura delle variabili delle parti destre e il calcolo delle espressioni da assegnare avvengono contemporaneamente. Dunque

```
x <= y;  
y <= x;
```

realizza uno scambio fra i valori di x e y. Esiste anche un terzo tipo di assegnamento, l'assegnamento *continuo* (simbolo **assign** <parte-sn> = <expr-ds>) la cui semantica invece è: *assegna in continuazione il risultato della parte destra alla parte sinistra. Se varia un valore utilizzato nella parte destra, rivalutata e riassegnata alla parte sinistra.* Dunque in questo caso

```
assign x = y + z;
```

assegna a x il valore della somma di y e z. Ogni volta che y o z variano, la loro somma viene nuovamente assegnata a x. In tutti i casi, si possono (solo ai fini della simulazione) introdurre dei ritardi, in unità di tempo, mediante la sintassi #<ritardo> utilizzata prima dell'assegnamento o durante l'assegnamento.

```
#10 x = y + z;
```

aspetta 10 unità di tempo e quindi assegna la somma di y e z a x.

```
x = #10 y + z;
```

calcola y+z subito ma effettua l'assegnamento ad x della somma solo dopo 10 unità di tempo.

Ai fini del nostro corso, non specificheremo come indicare l'unità di misura per il tempo e assumeremo che una unità corrisponda ad un t_p secondo la terminologia del libro di testo.

Si noti infine che il left hand side di un assegnamento *deve* essere un registro (non si possono fare assegnamenti a wire!).

- cicli
si possono eseguire comandi in un ciclo utilizzando il for e il while, con sintassi praticamente identica a quella del C:
 - for(i=0; i<=N; i=i+2)
con limitazioni sul tipo di incremento (solo i=i +/- valore) e sul tipo di test (solo < <= > >=)
 - while(cond)
con limitazione sul fatto che il corpo deve contenere una temporizzazione **TODO: da vedere**
- condizionali
if(cond) <ramo-then> else <ramo-else>; con il ramo else facoltativo
- scelta multipla
case(espressione) valore: begin ... end ... default: begin ... end endcase

1.5 Direttive

I comandi che possiamo utilizzare per la simulazione sono tutte direttive che iniziano col segno dollaro \$.

Fra i comandi che possiamo utilizzare per controllare la simulazione, citiamo:

- \$dumpfile('`nomefile`');
permette di eseguire un dump di tutte le variabili nel programma, in modo da poter analizzare il risultato della simulazione con un programma tipo gtkwave successivamente
- \$dumpvars;
permette di fare un dump di tutti i valori delle variabili del modulo nel tempo all'interno del file specificato con la \$dumpfile. Si possono passare parametri alla \$dumpvars. In particolare, \$dumpvars(k, top) eseguirà il dump di tutte le variabili del modulo top e dei moduli annidati fino a a k livelli (se k = 0 di tutti i moduli).

- `$time;`
restituisce il valore del tempo corrente (in unità di tempo)
- `$display(formato, lista_variabili);`
mostra il contenuto delle variabili nella lista, secondo il formato (opzionale). La stringa di formato (simile a quella della `printf` del C) utilizza `%d`, `%b`, `%t` e `%h` per visualizzare valori in decimale, binario, di tempo e esadecimale, rispettivamente. Dunque `$display(`X vale %b', x)` fa vedere il valore di `x` in binario.
- `$monitor(formato, lista_variabili);`
funziona come la `display`, ma stampa ogni volta che le variabili cambiano valore
- `$finish;`
termina la simulazione.

Ora che sappiamo anche quali sono le direttive utilizzabili in un modulo, possiamo vedere un esempio completo di modulo di test. Consideriamo l'esempio di clock descritto nella sez. 1.4. Proviamo a testarne il funzionamento con un modulo di prova:

```
module clock();

reg clock;

initial
begin
    clock = 0;
end

always
begin
    #10 clock = 1;
    #1  clock = 0;
end

initial
begin
    $monitor("%t %d", $time, clock);

    #30
    $finish;
end
endmodule
```

Se abbiamo creato il programma in un file "clock.vl" e compiliamo il programma con un comando:

```
iverilog clock.vl -o clock
```

successivamente possiamo eseguire il modulo di test lanciando da shell:

```
./clock
```

ottenendo l'output:

```
marcod@sony-duo-11:~/Verilog/Libro/Dispa$ iverilog clock.vl -o clock
marcod@sony-duo-11:~/Verilog/Libro/Dispa$ ./clock
```

```
0 0
```

```
10 1
11 0
21 1
22 0
```

```
marcod@sony-duo-11:~/Verilog/Libro/Dispa$
```


Alternativamente, possiamo visualizzare l'andamento della simulazione con `gtkwave`. Introduciamo due direttive

```
$dumpfile("clock.vcd");
$dumpvars;
```

subito dopo la `$monitor`, compiliamo e eseguiamo come fatto prima e lanciamo `gtkwave` passandogli come parametro il nome del file utilizzato nella `dumpfile`:

```
gtkwave clock.vcd
```

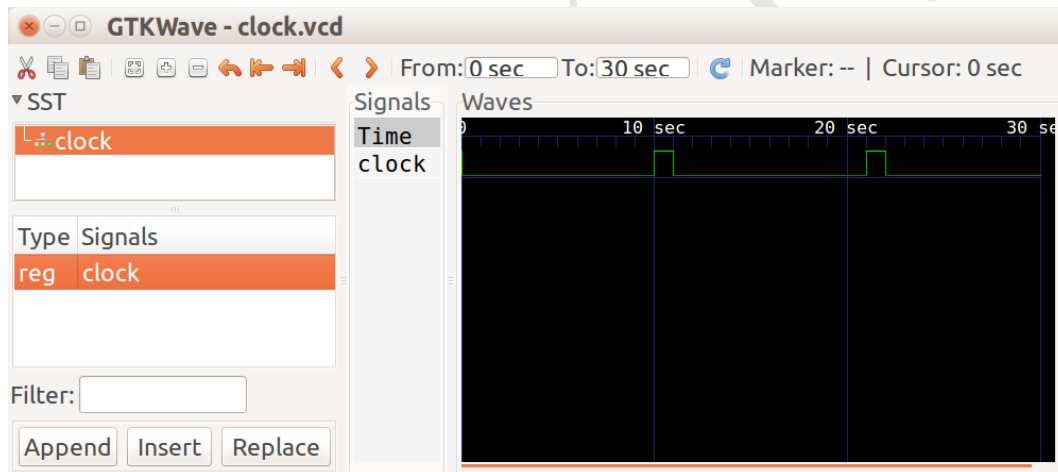Si aprirà una finestra sulla quale possiamo selezionare in alto a sinistra (blocco "SST") il nome del modulo, prendere la variabile `clock` che comparirà in basso a sinistra nella lista della variabili del modulo ("Type Signals") e portarla nella lista in alto al centro (Colonna "Signals"), e vederne quindi l'andamento nel tempo:



1.6 Moduli che rappresentano reti combinatorie

Per definire componenti di tipo reti combinatorie abbiamo due possibilità in Verilog:

- utilizzare moduli tipo `primitive` (sostanzialmente tabelle di verità per funzioni che calcolano un bit)
- utilizzare un modulo che incapsula un programma scritto utilizzando i comandi e le convenzioni visti fin'ora (modo `behavioural`).

1.6.1 Moduli `primitive`

Questi moduli si definiscono utilizzando le parole chiave `primitive` e `endprimitive` invece che `module` e `endmodule` e hanno un corpo che sostanzialmente è una tabella di verità che calcola un singolo bit. Ad esempio, il modulo:

```
primitive confrontatore(output z, input x, input y);
    table
```



```

    0 0 : 1;
    0 1 : 0;
    1 0 : 0;
    1 1 : 1;
endtable

```

endprimitive

definisce il componente confrontatore (con ingressi da 1 bit) come definito nel corso di Architettura degli Elaboratori, ovvero che genera un'uscita 0 in caso di ingressi uguali e 1 in caso di ingressi diversi.

I moduli `primitive` possono avere solo una variabile di output e tale variabile deve essere da 1 bit. Possono avere un numero arbitrario di variabili di input, che però devono anche loro essere da 1 bit. La tabella di verità utilizza le colonne come se fossero intestate con le variabili di input nell'ordine in cui compaiono nella lista dei parametri formali del modulo `primitive`. Eventuali non specificati possono essere espressi nella tabella di verità utilizzando un `?` invece che uno `0` o un `1`.

1.6.2 Moduli behavioural

In questo caso, i moduli sono definiti con le parole chiave `module` `endmodule` e utilizzano i comandi e gli operatori descritti precedentemente per calcolare le uscite (che possono essere più di una e da più bit) a partire dai valori degli ingressi.

Per esempio, il confrontatore definito in sez. 1.6.1 con un modulo `primitive`, può essere definito come:

```

module confrontatore(output z, input x input y);
    assign z = (x==y ? 0 : 1);
endmodule

```

In teoria, avremmo anche potuto definire il confrontatore con un modulo:

```

module confrontatore(output reg z, input x, input y);

```

```

always
    begin
        if(x==y)
            z = 0;
        else
            z = 1;
        end

```

endmodule

tuttavia *non è possibile definire un blocco `always` senza ritardi* e quindi è necessario trasformare il codice introducendo un ritardo (che peraltro modella il ritardo del confrontatore) come segue

```

module confrontatore(output reg z, input x, input y);

```

```

always
    begin
        if(x==y)
            #2 z = 0;
        else
            #2 z = 1;
        end

```

endmodule

Si noti che la variabile di output è definita come `reg` dal momento che *non è possibile assegnare valori a wire*, come accennato in sez. 1.4.

Quando andiamo ad analizzare il comportamento del confrontatore, mediante il programma di prova:

```
module prova_confrontatore();

    reg inx, iny;
    wire out;

    confrontatore confr1(out, inx, iny);


    initial
    begin
        $dumpfile("prova_confrontatore.vcd");
        $dumpvars;

        inx = 0;
        iny = 0;

         #4 inx = 1;
        #4 iny = 1;
        #4 iny = 0;
        #4 inx = 0;
        #4 $finish;
    end

endmodule
```

otteniamo il corretto funzionamento con il ritardo dell'uscita del confrontatore pari a due unità di tempo:



(il valore iniziale di `out` risulta indefinito (ne' 1 ne' 0) per due unità di tempo all'inizio della simulazione, correttamente).

1.7 Moduli che rappresentano reti sequenziali

Per realizzare moduli che rappresentano reti sequenziali abbiamo sostanzialmente due vie:

1. possiamo definire un modulo σ e un modulo ω , entrambi come reti combinatorie, comporli un in modulo con un registro di stato e passare il clock come ingresso del modulo stesso, oppure
2. possiamo scrivere un modulo behavioural in cui il programma esprima le funzioni di transizione dello stato interno e le funzioni delle uscite.

Nel primo caso, l'unico problema può essere la realizzazione del registro di stato. Possiamo utilizzare un modulo apposito che incapsula i registri del Verilog in un modulo con la stessa interfaccia del registro visto nel corso di Architettura degli Elaboratori:

```
// registro da N bit
// beta e' il controllo di scrittura
// i0 e' il segnale in ingresso
// clk e' il clock
//
// semantica standard: scrive i0 se clk alto e beta, uscita sempre uguale
// al contenuto del registro
//
module registro(r,clk,beta,i0);

    parameter N = 32;

    output [N-1:0]r;
    input clk;
    input beta;
    input [N-1:0]i0;

    reg [N-1:0]registroN;

    initial
    begin
        registroN = 0;
    end

    always @ (negedge clk)
    begin
        if(beta==1)
            registroN = i0;
        end

    assign r = registroN;
endmodule
```

Nel secondo caso, dovremmo utilizzare i comandi e gli operatori visti precedentemente per realizzare la rete sequenziale come se fosse un automa. Per esempio, dovremmo definire tre registri `state`, `nextstate` e `out`, utilizzare un blocco `always` che calcoli `nextstate` e `out` a partire da `state` e `in` (se la rete è di Moore, ovviamente le uscite si calcolano solo utilizzando lo stato interno corrente `state`) e un blocco `always @ (negedge clock)` che assegni `nextstate` a `state` e `out` alle uscite.

Draft (1.1)

Chapter 2

Installazione

I tool che utilizziamo sono tutti Open Source e possono essere utilizzati sia sotto Linux che sotto Windows e Mac OS X.

Gli esempi e i dump video di queste note sono tutti stati testati utilizzando Icarus Verilog version 0.9.2 e GTKWave Analyzer v3.3.2 sotto Mac OS X 10.6 e/o Ubuntu 10.04.

2.1 Icarus Verilog

I sorgenti di Icarus Verilog si trovano sul sito FTP <ftp://ftp.icarus.com/pub/eda/verilog/v0.9>. Per il download consiglio di procedere da terminale. Di seguito il dump della sessione che permette di scaricare i sorgenti da ricompilare.

```
Marco-Daneluttos-MacBook-Pro:Componenti marcodanelutto$ ftp ftp://ftp.icarus.com
Connected to icarus.icarus.com.
220 "Welcome to icarus.com FTP service."
331 Please specify the password.
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
200 Switching to Binary mode.
ftp> cd pub
250 Directory successfully changed.
ftp> cd eda
250 Directory successfully changed.
ftp> cd verilog
250 Directory successfully changed.
ftp> cd v0.9
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||56755|)
150 Here comes the directory listing.
drwxr-sr-x   2 1045    49           104 Jul 15  2009 OpenSolaris
drwxr-sr-x   2 1045    49           144 Dec 30 16:55 SuSE-10.3
-rw-r--r--   1 1045   100       1117412 Mar 20  2009 verilog-0.9.1-0.src.rpm
-rw-r--r--   1 1045   100       1113403 Mar 20  2009 verilog-0.9.1.tar.gz
-rw-r--r--   1 1045    49           192 Mar 20  2009 verilog-0.9.1.txt
-rw-r--r--   1 1045   100       1131073 Dec 30 16:53 verilog-0.9.2-0.src.rpm
-rw-r--r--   1 1045    49       1127067 Dec 30 16:54 verilog-0.9.2.tar.gz
```

```

226 Directory send OK.
ftp> binary
200 Switching to Binary mode.
ftp> get verilog-0.9.2.tar.gz
local: verilog-0.9.2.tar.gz remote: verilog-0.9.2.tar.gz
229 Entering Extended Passive Mode (|||46439|)
150 Opening BINARY mode data connection for verilog-0.9.2.tar.gz (1127067 bytes).
100\% |*****| 1100 KiB 97.25 KiB/s 00:00 ETA
226 File send OK.
1127067 bytes received in 00:11 (95.21 KiB/s)
ftp> quit
221 Goodbye.
Marco-Daneluttos-MacBook-Pro:Componenti marcodanelutto$

```

La compilazione e l'installazione del tool avvengono con la classica sequenza di comandi¹:

```

./configure --prefix=<directory-di-installazione>
make
make check
make install

```

Se non si indica la directory di installazione (utilizzando quindi un semplice comando `./configure`) la directory di installazione é `/usr/local` che richiede di solito i diritti da super utente per effettuare modifiche quali quelle richieste nel processo di installazione.

Al termine del processo di installazione, ricordatevi di fare in modo di avere la `bin` dove é avvenuta l'installazione nel `PATH` dei comandi. Sotto `bash` potete utilizzare il comando:

```
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
```

se la directory di installazione é quella di default. Sotto `csh` o `tcsh` invece dovrete utilizzare i comandi:

```
set PATH $PATH:/usr/local/bin; export $PATH
```

(Ricordatevi anche per rendere permanenti questi path occorre installare questi comandi nei file di configurazione della vostra shell: `.profile` per la `bash` o `.cshrc` per le altre due shell)

Se tutto é andato a buon fine dovrete riuscire ad invocare da prompt della shell i comandi `iverilog` (compilatore) `vvp` (simulatore) e `dinotrace` (visualizzatore).

```

Marco-Daneluttos-MacBook-Pro:verilog-0.9.2 marcodanelutto$ iverilog
iverilog: no source files.

```

```

Usage: iverilog [-ESvV] [-B base] [-c cmdfile|-f cmdfile]
          [-g1995|-g2001|-g2005] [-g<feature>]
          [-D macro[=defn]] [-I includedir] [-M depfile] [-m module]
          [-N file] [-o filename] [-p flag=value]
          [-s topmodule] [-t target] [-T min|typ|max]
          [-W class] [-y dir] [-Y suf] source_file(s)

```

See the man page for details.

```

Marco-Daneluttos-MacBook-Pro:verilog-0.9.2 marcodanelutto$ vvp
vvp: no input file.

```

```

Marco-Daneluttos-MacBook-Pro:verilog-0.9.2 marcodanelutto$ dinotrace
Marco-Daneluttos-MacBook-Pro:verilog-0.9.2 marcodanelutto$

```

¹da dare dopo aver scompattato i sorgenti ed aver eseguito un cambio di directory nella root dei sorgenti

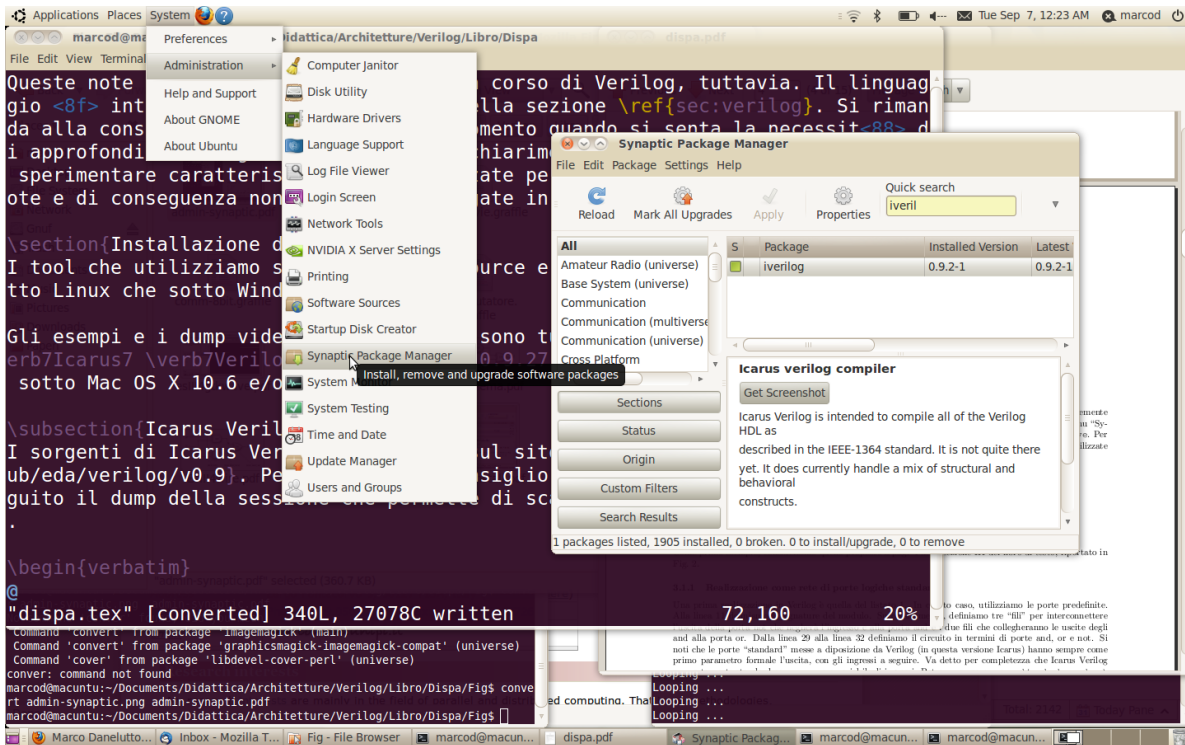


Figure 2.1: Installazione con Ubuntu e Synaptic Package Manager. Si seleziona il menu System scegliendo poi la voce Admin (in alto a sinistra). La finestra con il package iverilog è visibile sulla destra.

2.2 GtkWave

I sorgenti di GtkWave si trovano sotto Sourceforge all'indirizzo <http://gtkwave.sourceforge.net/>.

Come nel caso precedente, la compilazione e installazione avvengono con i soliti comandi `./configure`, `make` e `make install`. Tuttavia, il tool ha molte dipendenze relative a pacchetti grafici e non. Consiglio chiaramente di utilizzare un pacchetto già pronto (rpm, deb, etc.) quando disponibile e di effettuare l'installazione del visualizzatore utilizzando i tool di installazione propri della versione di sistema operativo che state utilizzando: `yum` o `rpm` per Linux, per esempio, `mac ports` per Mac Os X, etc.

Dal momento che l'installazione del `gtkwave` è di fatto opzionale (Icarus ha il proprio visualizzatore), non ci dilunghiamo ulteriormente sulle modalità (e peculiarità) di installazione di questo pacchetto.

2.3 Dinotrace

Il visualizzatore `dinotrace` è incluso di default in alcune delle distribuzioni di `iverilog` (ad esempio in quella per Mac OS X). Qualora non lo fosse, si può scaricare da web (<http://www.veripool.org/projects/dinotrace/wiki/Installing>) e installare con la solita procedura 1) `./configure`, 2) `make`, 3) `make install`. Il pacchetto richiede la presenza di Motif per X11. Qualora non fosse installata di default si può procedere all'installazione di `LessTif` prima di procedere con l'installazione di `dinotrace`. Dal momento che sono richiesti i file header per Motif per la compilazione di `dinotrace`, occorre procedere con l'installazione dei pacchetti `dev` che normalmente contengono anche gli header file (il pacchetto `LessTif2` non li contiene).

2.4 Installazione sotto Linux Ubuntu

Se si utilizza un sistema Linux Ubuntu, icarus e GTKwave possono essere installati molto piú semplicemente utilizzando il Synaptic Package Manager (Fig. 2.1). Selezionando il Synaptic Package Manager dal menu “System” → “Administration”, si può selezionare e installare sia il package iverilog che il package gtkwave. Per completare l’installazione, prima selezionate i package (“mark for installation”) e successivamente utilizzate il bottone “Apply” che lancerá l’installazione vera e propria.

2.5 Installazione sotto Windows

Per installare iverilog sotto Windows, si può utilizzare il pacchetto installatore reperibile al sito <http://bleyer.org/icarus/>. L’installazione del pacchetto avviene secondo la normale procedura sei setup\windows. Al termine dell’installazione, sia il compilatore che il simulatore ed il visualizzatore gtkwave vengono installati sotto la directory bin del path utilizzato per l’installazione. **Attenzione:** come specificato nei messaggi di installazione, il path utilizzato per l’installazione **non** deve contenere spazi!

L’utilizzo di iverilog, vvp e gtkwave avviene da prompt della riga di comando come nel caso di Mac OS X o Linux. Aprite una shell DOS dal menu programmi → Accessori → Prompt Comandi. Se al prompt, dando uno dei tre comandi non ottenete che un messaggio di errore significa che non avete settato il PATH correttamente.

Chapter 3

Materiale di consultazione

Esistono diversi testi, manuali e presentazioni che trattano di Verilog. In bibliografia, riportiamo sostanzialmente due cose:

- il libro di testo [1], che é a mio avviso un buon testo di architetture degli elaboratori e che contiene un intero capitolo sui linguaggi per la descrizione/modellazione dell'hardware. In particolare il capitolo tratta Verilog e VHDL con un buon numero di esempi, tutti presentati sia nella versione Verilog che nella versione VHDL. Il libro presenta una semplice implementazione di un processore MIPS e ne dà la versione Verilog e VHDL. Vale la pena dargli un'occhiata;
- un certo numero di PDF reperibili via WEB, che contengono introduzioni [2, 3], tutorial [4, 6] e quick reference [5]. Sono da ritenere materiale da consultazione, anche se l'introduzione contenuta in [2] dà un'idea abbastanza ragionevole delle possibilità offerte dal linguaggio.

Draft (1.1)

Chapter 4

Reti combinatorie

In questo capitolo viene prima discussa una sorta di “metodologia standard” per la definizione e l’utilizzo di reti combinatorie in Verilog, che segue fedelmente quanto discusso nelle lezioni del corso di Architettura degli elaboratori che teniamo alla Laurea in Informatica dell’Università di Pisa.

Successivamente vengono discussi dettagliatamente diversi esempi di realizzazione di reti combinatorie, scelte fra quelle utilizzate nel corso di Architettura degli elaboratori.

4.1 Mini HOWTO: reti combinatorie in Verilog (per AE)

Per realizzare una rete combinatoria in Verilog abbiamo due modi:

- utilizzare una tabella di verità
- utilizzare un’espressione dell’algebra booleana

4.1.1 Definizione mediante tabella di verità

Si definisce un modulo di tipo "primitive", ovvero un modulo racchiuso fra le due righe

Intestazione del modulo

```
primitive nome_dell_modulo_da_definire (lista_dei_parametri_in_uscita_e_in_ingresso);  
endprimitive
```

Il nome del modulo è una stringa qualunque. La lista dei parametri dichiara un parametro come

```
[input|output] nome_parametro
```

Un modulo primitive può definire una tabella di verità che produce un solo bit in uscita. Per ogni bit di una funzione che produce un’uscita a più bit va definito un modulo primitive diverso. Il modulo deve avere tante variabili in ingresso quanti sono gli ingressi del modulo.

Esempio di definizione di un modulo commutatore a due vie con ingressi da 1 bit:

```
primitive commutatoreADueVie32 (output z, input x, input y, input alpha);  
...  
endprimitive
```

Per prassi (stile di programmazione Verilog), i parametri di output si indicano prima di quelli di input.

Corpo del modulo

Si definisce una tabella di verità di n variabili di ingresso e una variabile di uscita elencando righe di n valori delle variabili separate da spazi seguite dai due punti, dal valore corrispondente della variabile di uscita e dal punto e virgola fra le parole chiave `table` e `endtable`. Ad esempio:

```
table
  0 0 : 0 ;
  0 1 : 1 ;
  1 0 : 1 ;
  1 1 : 1 ;
endtable
```

definisce l'OR di due variabili da un bit.

Valori "don't care" nella tabella di verità possono essere indicati con il punto interrogativo.

Ad esempio:

```
primitive k(output z, input alpha, input x, input y);
table
  0 1 ? : 1;
  0 0 ? : 0;
  1 ? 1 : 1;
  1 ? 0 : 0;
endtable
endprimitive
```

definisce il commutatore a due vie da un bit.

4.1.2 Definizione mediante espressione dell'algebra booleana

Intestazione del modulo

Si definisce un modulo di tipo `module`, ovvero un modulo racchiuso fra le due righe

```
module nome_dell_modulo_da_definire(lista_dei_parametri_in_uscita_e_in_ingresso);
endmodule
```

Il nome del modulo è una stringa qualunque. La lista dei parametri dichiara un parametro come

```
[input|output] ["[dimensioniInBit]"]nomeparametro
```

dove le dimensioni in bit vengono date con un'espressione che comprende l'indice del bit più significativo, seguito dai due punti, seguito dall'indice del bit meno significativo. Ad esempio

```
input [1:0]alpha
```

indica una variabile in ingresso da due bit, il cui bit più significativo è

```
alpha[1]
```

e quello meno significativo è

```
alpha[0]
```

Il codice che segue, per esempio, definisce un modulo commutatore a due vie con ingressi da 2 bit:

```
module commutatoreADueVie2bit(output [1:0]z, input [1:0]x, input [1:0]y, input alpha);
  ...
endmodule
```

Corpo del modulo

Il corpo del modulo può contenere una o più istruzioni di `assign`

```
assign nomeVar = espressioneBooleana;
```

dove il nome della variabile da assegnare denota un valore di un bit e l'espressione booleana usa i simboli `&` per l'and + per l'or e `~` per il not.

Dunque il commutatore di cui abbiamo dato l'intestazione può essere completato come segue:

```
module commutatoreADueVie2bit(output [1:0]z, input [1:0]x, input [1:0]y, input alpha);

    assign z[1] = ((~alpha) & x[1]) + (alpha & y[1]);
    assign z[0] = ((~alpha) & x[0]) + (alpha & y[0]);

endmodule
```

Lo statement `assign` è detto *assegnamento continuo* e il significato è (informalmente) *fai in modo che la variabile assegnata valga in continuazione quanto vale l'espressione. Se le variabili dell'espressione cambiano, il valore della variabile deve cambiare di conseguenza immediatamente.*

4.1.3 Utilizzo di un modulo rete combinatoria

Un modulo, definito come `primitive` o `module` può essere utilizzato dichiarandone un'istanza, ovvero nominandone il nome utilizzato per la definizione, dando un nome all'istanza del modulo e passando una lista di parametri attuali:

```
commutatoreADueVie2bit K1(z1,xx,yy, a);
```

definisce un'istanza del modulo `commutatoreADueVie2bit` che si chiama `K1` e che associa al parametro formale in uscita `z` il parametro attuale `z1`, al formale `x` l'attuale `xx`, etc.

4.1.4 Test di una rete combinatoria

Definizione del programma di test

Definiamo un modulo senza parametri, che costituirà il main della nostra simulazione.

All'interno del modulo:

- dichiariamo tante variabili di tipo `wire` quante sono le uscite del modulo che si vuole testare. Una variabile di questo tipo rappresenta un *filo* del nostro circuito. Se ne può vedere il valore ma non gli si può assegnare il valore. Il valore sarà assegnato indicando il wire in corrispondenza di una delle variabili di uscita del modulo. Le variabili `wire` possono avere una dimensione in bit, indicata con la solita notazione *[indiceBitPiùSignificativo:indiceBitMenoSignificativo]* (Parte I nel listato che segue)
- dichiariamo tanti variabili di tipo `reg` (registro) quanti sono gli input del modulo da testare. Queste serviranno ad istanziare i parametri di ingresso del modulo. Una variabile di tipo registro può essere assegnata con un valore anche più volte, come una normale variabile dei linguaggi di programmazione (Parte II nel listato che segue)
- dichiariamo un'istanza del modulo da testare, utilizzando i wire per i parametri attuali in uscita e i reg per i parametri attuali in ingresso al modulo (Parte III del listato che segue)
- dichiariamo il corpo del programma che testerà il nostro modulo, indicandolo fra le parole chiave `begin` ed `end` immediatamente dopo la parola chiave `initial` (Parte IV del listato che segue). All'interno del corpo del nostro programma di prova:

- diamo delle direttive che indicano dove deve essere salvato il risultato della simulazione del nostro modulo (cioè l'output del nostro modulo main). Questo avviene utilizzando le direttive

```
$dumpfile("nomeFile.vcd");
  $dumpvars;
```

(Parte V del listato che segue)

- assegnamo valori alle variabili di ingresso (reg) utilizzando statement tipo

```
in = 1; alpha=0;
```

(Parte VI nel listato che segue)

- eventualmente assegnamo altri valori alle variabili con uno statement

```
#10 in=0
```

il cui significato è *attendi 10 unità del tempo di simulazione e poi assegna a in il valore 0* (Parte VII nel listato che segue)

- dichiariamo la fine della simulazione con la direttiva

```
$finish
```

(Parte VIII nel listato che segue)

Listato del programma di prova

Un possibile listato di un programma di prova della nostra rete sequenziale potrebbe essere il seguente:

```
module prova_commutatoreDueVie2bit();
```

```
    wire [1:0]zz; // Parte I
```

```
    reg a; // Parte II
```

```
    reg [1:0]x1;
```

```
    reg [1:0]x2;
```

```
    commutatoreADueVie2bit K1(zz,x1,x2,a); // Parte III
```

```
    initial // Parte IV
```

```
        begin
```

```
            $dumpfile("prova_comm.vcd"); // Parte V
```

```
            $dumpvars;
```

```
            x1 = 2'b00; // Parte VI
```

```
            x2 = 2'b11; // 2'bxx indica un numero binario (per via del
                        // per via del 2' con valore xx
                        // 2'hff denoterebbe 255 in decimale (due cifre))
```

```

a = 0; // 0 è inteso come decimale
#5 a = 1; // Parte VII
#10 x2 = 2'b10;
#10 $finish; // Parte VIII
end
endmodule

```

Compilazione

Si compila il programma di test insieme a tutti i file che contengono i moduli istanziati nel test con il comando

```

iverilog
main.vl modulo1.vl ... modulon.vl -o testmain

```

Run del test

Si fa girare la simulazione del test eseguendo il programma compilato al passo precedente


```
./testmain
```

Visualizzazione dei risultati

Si visualizzano i risultati invocando gtkwave sul file indicato nella dumpfile

```
gtkwave prova_comm.vcd
```

In particolare, dopo l'apertura dell'interfaccia grafica di gtkwave occorre cliccare sul nome del modulo nel box in alto a sinistra (*prova_commutatoreDueVie2bit* nel nostro caso) dopo di che nel box sotto a sinistra appariranno i nomi delle variabili che possiamo selezionare e con il bottone "append" inserire nel box di destra dove ne verrà visualizzato il valore col passare del tempo di simulazione.

 

4.2 Esempio di pagina III.4

Come primo esempio, consideriamo quello proposto a pag. 4 della sezione III del libro di testo, riportato in Fig. 4.1.

 


Figure 4.1: Esempio di rete combinatoria (dalla pagina III.4 del libro di testo)

 


Figure 4.2: Rete EsIII4 con evidenziati i collegamenti fra le porte dichiarati nel Listing 4.1

4.2.1 Realizzazione come rete di porte logiche standard

Una prima realizzazione in Verilog è quella del listato 4.1. In questo caso, utilizziamo le porte predefinite. Alla linea 11 definiamo la signature del modulo. Successivamente, definiamo tre “fili” per interconnettere l’uscita della porta not che negherá l’ingresso c alla porta and e i due fili che collegheranno le uscite degli and alla porta or. Dalla linea 29 alla linea 32 definiamo il circuito in termini di porte and, or e not. Si noti che le porte “standard” messe a disposizione da Verilog (in questa versione Icarus) hanno sempre come primo parametro formale l’uscita, con gli ingressi a seguire. Va detto per completezza che Icarus Verilog supporta porte standard con un numero variabile di ingressi. Potremmo usare una `and` (`and_abc, a, b, c`) per instanziare un’and a tre ingressi, per esempio.

Listing 4.1: EsIII4 (utilizzando rete di porte logiche)

```

1 //
2 // Questa e' la rete dell'esempio a pagina III.4 del libro.
3 //
4 // definisco il modulo
5 // il primo parametro e' quello di output, per convenzione
6 // gli altri rappresentano gli input
7 // (non obbligatorio, ma la convenzione e' quella utilizzata anche per le
8 // porte predefinite (come la and, or, not, etc.) )
9 //
10
11 module esIII4(output wire f,
12   input wire a, input wire b, input wire c);
13
14   // definizione dei "fili" che interconnettono le porte
15   // all'interno della rete. I "fili" che interfacciano la rete
16   // con il mondo esterno (input e output) sono quelli definiti
17   // nella lista di parametri del modulo
18
19   wire and_ab;
20   wire notc;

```



```

21  wire and_annotc;
22
23  //
24  // definisco la struttura della rete, utilizzando le porte predefinite
25  // e i fili che realizzano le interconnessioni
26  // Le porte predefinite hanno sempre il primo parametro che rappresenta
27  // l'output e gli altri che rappresentano l'input
28  //
29  and(and_ab, a, b);
30  not(notc, c);
31  and(and_annotc, a, notc);
32  or(f, and_ab, and_annotc);
33
34 // fine del modulo
35 endmodule

```

Per testare il funzionamento della rete combinatoria modellata dal modulo Verilog esIII4, prepariamo un programma di test (Listing 4.2). Per prima cosa, all'esterno della definizione del modulo, definiamo la scala dei tempi da utilizzare (nanosecondi, divisi in picosecondi, linea 4. Attenzione, il carattere che precede la *timescale* *deve* essere il backquote ` , che su alcune tastiere (per esempio quella del Mac) richiede una sequenza particolare di tasti per essere immesso (per esempio sul Mac occorre un option-9 seguita da uno spazio).

Successivamente, definiamo i registri che modelleranno i nostri ingressi. Non essendo specificata la dimensione dei registri, essi verranno compilati come registri da 1 bit (dichiarazioni alle linee 12–14). Se avessimo voluto dichiarare un registro da 2 bit, per esempio, avremmo dovuto utilizzare il codice `reg [1:0]a;` oppure `reg [0:1]a;`. Nel primo caso il registro sarebbe stato definito in modo che il bit piú significativo si possa accedere con `a[1]` mentre nel secondo caso l'ordinamento dei bit sarebbe stato tale da avere il bit piú significativo in `a[0]` (come avviene normalmente negli esempi del libro di testo).

Dopo aver definito i registri che ci servono per gli ingressi, definiamo il filo che porterá l'uscita della rete combinatoria (linea 19) e successivamente istanziamo la rete stessa (linea 28). L'istanziamento della rete avviene nominando il nome del modulo seguito (dopo uno spazio) dal nome dell'istanza e dai parametri formali. Il nome del modulo potrà essere utilizzato per accedere alle variabili interne, per esempio, o nella visualizzazione delle tracce di output per distinguere tracce con lo stesso nome.

Dopo aver definito la struttura della rete di test (input, output, rete da testare), in una clausola *initial* definiamo dove memorizzare i risultati della simulazione (linee 36–39: definizione del nome del file che conterrà la traccia dei cambiamenti delle variabili del nostro programma nel tempo (linea 37) e definizione di quali variabili monitorare (linea 39, in questo caso tutte, non avendo specificato il nome del modulo da monitorare)), i valori iniziali degli ingressi (linee 42–44) e la variazione degli stessi ingressi nel tempo (linee 49–56). La gratella seguita da un numero indica il ritardo (nell'unità di tempo definita dalla *timescale*) dopo il quale lo statement successivo verrà eseguito. Nel nostro caso, a 10 nsec dall'assegnamento iniziale delle variabili metteremo a ad 1, poi dopo altri 10 nsec metteremo a a 0 e b a 1, dopo altri 10 nsec a a 1 e c a 1, etc.

Lo statement (comando di sistema) alla riga 60 dice di terminare la simulazione, dopo 10 nsec dall'ultimo comando.

Listing 4.2: Programma di test per EsIII4

```

1 //
2 // definizione di comodo per stabilire il range temporale
3 //
4 `timescale 1ns / 1ps
5
6 // nome del modulo; senza parametri perche' e' quello di test
7 module provaEsIII4();
8
9 //
10 // registri che conterranno i valori di input alla rete da testare
11 //

```

```

12 reg a;
13 reg b;
14 reg c;
15
16 //
17 // filo per l'output della rete da testare (potrebbe anche essere reg)
18 //
19 wire f;
20
21 //
22 // istanziatura della rete (non e' una chiamata di procedura!)
23 // i parametri attuali vengono collegati come specificato mediante
24 // i parametri formali nella definizione del modulo esIII4
25 // prima delle parentesi tonde dei parametri troviamo il nome del modulo
26 // istanziato (serve per distinguere fra istanziazioni diverse)
27 //
28 esIII4 esEsIII4(f,a,b,c);
29
30 //
31 // statement da eseguire all'inizio della simulazione
32 //
33 initial
34 begin
35
36 // file di output per la visualizzazione del comportamento
37 $dumpfile("provaEsIII4.vcd");
38 // esegui il dump dei cambiamenti di tutte le variabili in gioco
39 $dumpvars;
40
41 // assegnamento iniziale dei registri di input alla rete
42 a = 0;
43 b = 0;
44 c = 0;
45
46 // simulazione di cambi della configurazione in ingresso
47 //
48
49 // dopo 10 nsec cambia valore di a
50 #10 a = 1;
51 // dopo altri 10 nsec cambia sia a che b
52 #10 a = 0;
53     b = 1;
54 #10 a = 1;
55     c = 1;
56 #10 b = 0;
57
58 // attendi altri 10 nsec e termina la simulazione
59 // (producendo il .vcd con il dump dei cambiamenti delle variabili)
60 #10 $finish;
61
62 // fine del (blocco di) comando da eseguire all'inizio della simulazione
63 end
64
65 // fine del modulo di test
66 endmodule

```

Per “vedere” il risultato della nostra rete combinatoria a seguito degli input codificati nel programma Verilog, eseguiamo i seguenti 3 passi:

- i) compiliamo il programma utilizzando il compilatore iverilog con il comando

```
iverilog provaEsIII4.v1 EsIII4.v1
```

(attenzione: vanno nominati come file di ingressi sia quello che contiene il modulo di test che quello che contiene la definizione del modulo esIII4. Questo comando, non avendo specificato mediante un

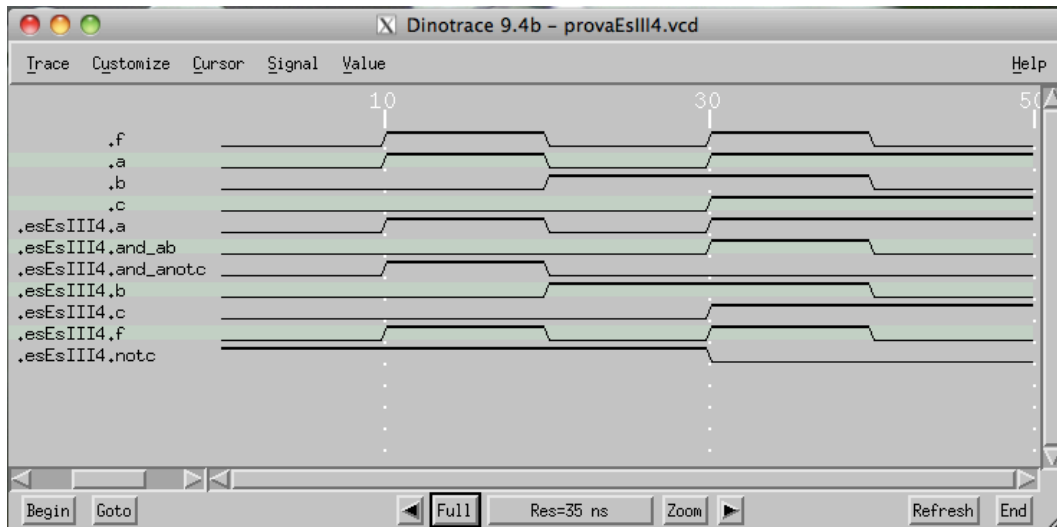


Figure 4.3: Traccia EsIII4 (con dinotrace)

flag `-o xxx` il nome del file dell'eseguibile, lascerà l'eseguibile in `a.out`, come avviene di solito con i compilatori C/C++.

- ii) eseguiamo la simulazione facendo girare il programma compilato con l'interprete, mediante il comando `vvp a.out`
- iii) Lanciamo l'interfaccia grafica che ci permette di visualizzare il file `.vcd` che contiene la traccia dei valori delle variabili nella simulazione appena eseguita. Qui possiamo usare due visualizzatori: `dinotrace`, che è contenuto nella distribuzione (sorgente) di Icarus Verilog, o `gtkwave`, che è un po' più carino e sofisticato, ma che richiede un'installazione a parte. In Fig. 4.3 vediamo come si presenta la traccia visualizzata con `dinotrace`, mentre in Fig. 4.4 vediamo come la stessa traccia viene rappresentata mediante `gtkwave`. Si noti come con `dinotrace` sono evidenziati i nomi delle variabili relativamente al modulo cui esse appartengono, mentre `gtkwave` riporta un frame per la navigazione dei moduli (in alto a sinistra) ma non mette il nome del modulo accanto al nome della variabile.

Listing 4.3: EsIII4 (utilizzando il behavioural mode di Verilog)

```

1 //
2 // Questa e' la rete dell'esempio a pagina III.4 del libro.
3 //
4 // definisco il modulo
5 // il primo parametro e' quello di output, per convenzione
6 // gli altri rappresentano gli input
7 // (non obbligatorio, ma la convenzione e' quella utilizzata anche per le
8 // porte predefinite (come la and, or, not, etc.) )
9 //
10
11 module esIII4(output wire f,
12   input wire a, input wire b, input wire c);
13
14   assign f = (a & b) | ( a & (~c));
15
16 endmodule

```

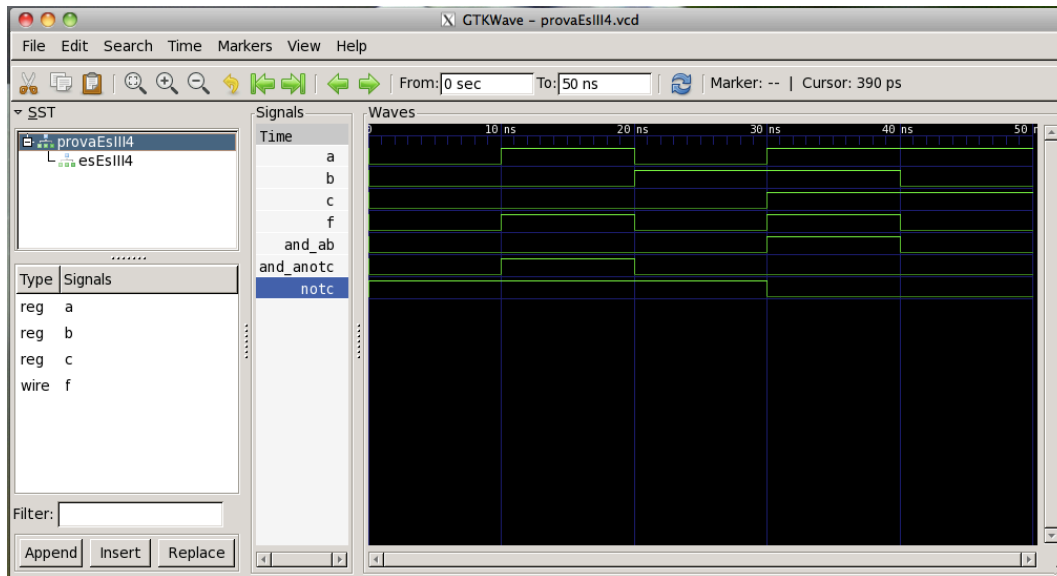


Figure 4.4: Traccia EsIII4 (con gtkwave)

4.2.2 Realizzazione mediante espressioni dell'algebra di Boole

Un secondo modo di utilizzare Verilog per la definizione di moduli che rappresentano reti combinatorie è quello messo a disposizione dal modo “behavioural” di Verilog. Anziché fornire la rete di porte logiche che implementa la rete logica, come appena visto, possiamo fornire direttamente l'espressione booleana calcolata dalla rete logica stessa. Il listato 4.3 dá la definizione del modulo `esIII4` secondo questo secondo modo di utilizzare Verilog. In questo caso, alla linea 14 definiamo un *assegnamento continuo* che determina il valore del parametro in output in termini di un'espressione della logica booleana che ha come parametri i parametri in input del modulo. L'`and` è rappresentato dalla `&` commerciale, l'`or` dalla barra verticale (`|`) e il `not` dalla tilde (`~`).

Questo stesso modulo può essere testato utilizzando il programma del Listato 4.2 senza modifiche, dato che è definito con lo stesso nome utilizzato nel Listato 4.1. Ovviamente, compiliamo con il comando `iverilog provaEsIII4.vl EsIII4_behavioural.vl` per utilizzare questa definizione invece di quella che utilizza la rete di porte logiche. L'analisi della traccia risultante con `dinotrace` o `gtkwave` evidenzierà lo stesso comportamento del caso in cui avevamo utilizzato il modulo definito come rete di porte logiche.

Listing 4.4: EsIII4 (utilizzando tabelle di verità)

```

1 //
2 // Questa e' la rete dell'esempio a pagina III.4 del libro.
3 //
4 // definisco il modulo
5 // il primo parametro e' quello di output, per convenzione
6 // gli altri rappresentano gli input
7 // (non obbligatorio, ma la convenzione e' quella utilizzata anche per le
8 // porte predefinite (come la and, or, not, etc.) )
9 //
10
11 primitive esIII4(output f,
12   input a, input b, input c);
13
14   table
15     0 0 0 : 0;
16     0 0 1 : 0;

```

```

17    0 1 0 : 0;
18    0 1 1 : 0;
19    1 0 0 : 1; // deriva dal secondo and
20    1 0 1 : 0;
21    1 1 0 : 1; // deriva dal primo and
22    1 1 1 : 1; // sia il primo che il secondo and sono a 1
23  endtable
24
25 // fine del modulo
26 endprimitive

```

4.2.3 Realizzazione mediante tabelle di verità

L'ultimo modo di utilizzo di Verilog per modellare reti combinatorie é quello che fa uso di tabelle di verità. In questo caso (vedi Listato 4.4) anziché definire un module definiamo una primitive, a riflettere il fatto che questa modalità é per lo piú indicata per il trattamento degli oggetti "primitivi" delle nostre costruzioni.

Mentre nel caso della definizione di un modulo l'ordine dei parametri non ha importanza, nel caso della definizione di una rete combinatoria mediante tabella di verità i parametri devono essere *rigorosamente* indicati mettendo per prima l'unico parametro un uscita, che deve essere da 1 bit, e poi tutti i parametri in ingresso, anch'essi da 1 bit.

Successivamente (linee 14–23) possiamo definire la tabella di verità elencando tante righe quante sono le righe della tabella. Ognuna delle righe dovrà contenere i valori delle variabili di input (separati da spazi) seguiti da un ":", seguito dal valore dell'uscita corrispondente a quella configurazione di input.

Di nuovo, utilizzando questa definizione per la rete esIII4 e compilandola insieme al modulo di test otterremo gli stessi risultati ottenuti usando il modulo definito come rete di porte standard o secondo il modo behavioural di Verilog.

Verilog permette di definire primitive mediante tabelle di verità con valori non specificati, esattamente come facciamo noi nel corso. Un bit non specificato in ingresso viene denotato mediante un punto interrogativo.

Nel nostro caso, vediamo dalla tabella della verità che quando i primi ingressi sono 0 0 o 1 1 il valore del terzo ingresso non é influente sul valore dell'uscita. Possiamo quindi specificare la nostra primitiva come nel listato 4.5.

Listing 4.5: EsIII4 (utilizzando tabelle di verità con valori non specificati)

```

1 //
2 // Questa e' la rete dell'esempio a pagina III.4 del libro.
3 //
4 // definisco il modulo
5 // il primo parametro e' quello di output, per convenzione
6 // gli altri rappresentano gli input
7 // (non obbligatorio, ma la convenzione e' quella utilizzata anche per le
8 // porte predefinite (come la and, or, not, etc.) )
9 //
10
11 primitive esIII4(output f,
12   input a, input b, input c);
13
14   table
15     0 0 ? : 0;
16     0 1 ? : 0;
17     1 0 0 : 1; // deriva dal secondo and
18     1 0 1 : 0;
19     1 1 ? : 1; // sia il primo che il secondo and sono a 1
20   endtable
21
22 // fine del modulo
23 endprimitive

```

4.3 Componenti base

In questa sezione accenniamo alla possibile definizione dei componenti base utilizzati nel libro di testo (commutatori, selezionatori, alu, unità di memoria e registri).

La definizione di questi componenti permetterà di evidenziare alcune caratteristiche di Verilog utili per la costruzione “per composizione” di moduli complessi a partire da moduli più semplici.

4.3.1 Commutatore

Cominciamo con la definizione di un commutatore a due vie, con ingressi ed uscite ad 1 bit. Il nostro commutatore avrà dunque tre ingressi (i due ingressi e il segnale di controllo alpha) ed una uscita e potrà essere definito come nel listato 4.6.

Listing 4.6: Commutatore a due ingressi da 1 bit ciascuno (modo behavioural)

```
1 module commutatore(output z, input x, input y, input alpha);
2
3   assign z = (~alpha) ? x : y;
4
5 endmodule
```

Se volessimo definire il commutatore in modo da trattare ingressi da più bit, potremmo sfruttare il meccanismo dei *parametri* di Verilog. Considerate il listato ???. In questo caso, abbiamo definito un parameter alla riga 3 che si chiama N e vale 32. In realtà, quando istanzieremo questo modulo, potremo variare il valore assegnato ad N utilizzando una sintassi che subito dopo il tipo del modulo istanziato indica fra parentesi tonde precedute dalla grattella il valore dei parametri del modulo stesso, *nell'ordine in cui sono definiti all'interno del modulo*. Ad esempio, potremmo ottenere un'istanza di commutatore_nbit di nome k12 utilizzando il codice

```
commutatore_nbit #(16) k12(z1,x1,x2,alpha[1]);
```

che istanzierà un commutatore di valori a 16 bit anziché a 32 bit.

Listing 4.7: Commutatore a due ingressi da N bit ciascuno (modo behavioural)

```
1 module commutatore_nbit(z, x, y, alpha);
2
3   parameter N = 32;
4
5   output [N-1:0]z;
6   input [N-1:0]x;
7   input [N-1:0]y;
8   input alpha;
9
10  assign z = (~alpha) ? x : y;
11
12 endmodule
```

Verilog mette a disposizione un comando per generare un certo numero di istanze di un singolo modulo, il comando generate. Utilizzando tale comando, e assumendo di aver definito il commutatore a due vie per ingressi da 1 bit come nel listato 4.6, possiamo definire un commutatore a N bit come giustapposizione di N commutatori per ingressi da 1 bit. Il listato 4.8 illustra questa tecnica e la Fig. 4.5 mostra la realizzazione con la stessa tecnica di un commutatore per ingressi da 8 bit a partire da commutatori con ingressi da 1 bit.

Listing 4.8: Commutatore a due ingressi da N bit ciascuno definito come giustapposizione di N commutatori per valori da 1 bit

```
1 module commutatore_nbit_generative(z,x,y,alpha);
2
3   parameter N = 32;
```

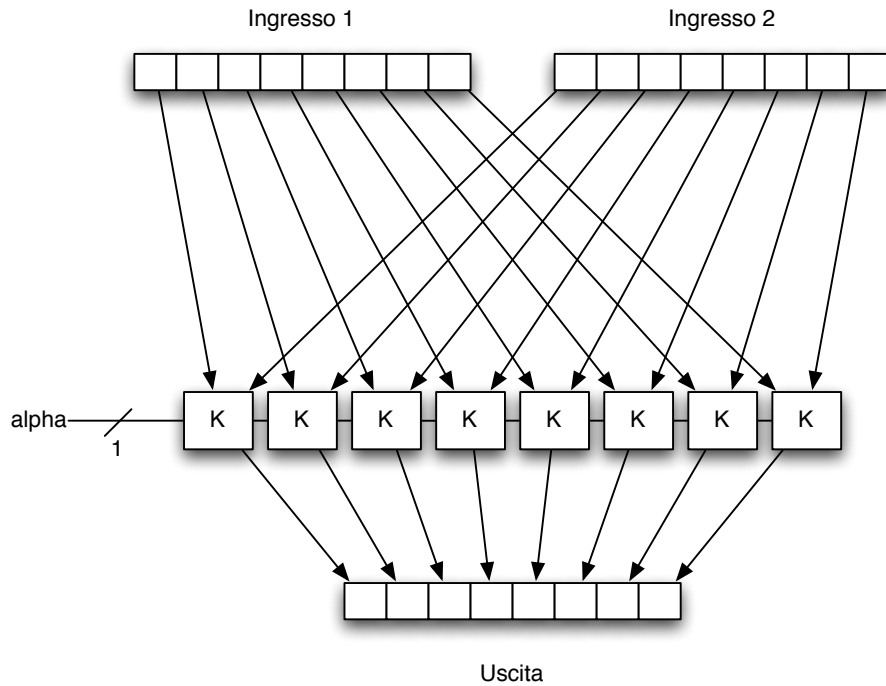


Figure 4.5: Commutatore da due ingressi (8bit) realizzato con 8 commutatori da 1bit

```

4
5  output [N-1:0]z;
6  input  [N-1:0]x;
7  input  [N-1:0]y;
8  input  alpha;
9
10 genvar i;
11
12 generate
13   for(i=0; i<N; i=i+1)
14     begin
15       commutatore t(z[i],x[i],y[i],alpha);
16     end
17 endgenerate
18
19 endmodule

```

In questo caso dichiariamo i parametri in ingresso e in uscita come valori da N bit (linee 5–8). Successivamente dichiariamo una “variabile generativa” che servirà da indice per la generazione delle istanze dei commutatori che commutano ingressi da un singolo bit (linea 10) e la utilizziamo per “generare” N istanze del modulo `commutatore` (linee 12–17).

Utilizzando questo nuovo modulo `commutatore_nbit_generative` possiamo ora (finalmente) definire il commutatore a 4 vie (cioè quello che sceglie uno fra i quattro ingressi disponibili, a seconda del valore di una variabile di controllo da 2 bit. Questo commutatore può essere definito¹ come composizione di tre commutatori a 2 vie: uno sceglie fra il primo e il secondo ingresso utilizzando come variabile di controllo l’ultimo bit di `alpha`, un altro sceglie fra il terzo ed il quarto ingresso, utilizzando la stessa variabile di controllo. Infine, un terzo commutatore sceglie fra l’uscita del primo e l’uscita del secondo commutatore,

¹anche se non in modo molto efficiente, visto che in questo caso arriviamo a quattro livello di logica, in luogo dei 2 che deriverebbero dalla definizione “diretta”

 


Figure 4.6: Commutatore da 4 ingressi realizzato con 3 commutatori da 2 ingressi

utilizzando come variabile di controllo il bit piú significativo di alpha (vedi listato 4.9 e Fig. 4.6).

Listing 4.9: Commutatore a quattro ingressi da N bit ciascuno definito come composizione di 3 commutatori a due ingressi

```

1 module commutatore_4vie_nbit (z,x1,x2,x3,x4,alpha);
2
3   parameter N = 32;
4
5   output [N-1:0]z;
6   input  [N-1:0]x1;
7   input  [N-1:0]x2;
8   input  [N-1:0]x3;
9   input  [N-1:0]x4;
10  input  [0:1]alpha;
11
12  wire [N-1:0]z1;
13  wire [N-1:0]z2;
14
15  commutatore_nbit_generative #(N) k12 (z1,x1,x2,alpha[1]);
16  commutatore_nbit_generative #(N) k34 (z2,x3,x4,alpha[1]);
17  commutatore_nbit_generative #(N) k  (z, z1,z2,alpha[0]);
18
19 endmodule

```

4.4 Ritardi di stabilizzazione

Negli esempi visto fino ad ora, si puó notare come la stabilizzazione delle uscite delle porte logiche sia istantanea. Questo di fatto non é. Il simulatore Verilog di Icarus non fa di suo assunzioni sul ritardo delle porte. Per modellare il ritardo di $1t_p$ che si assunto nel libro di testo per le porte con al piú 8 ingressi, utilizziamo la possibilitá offerta da Verilog di introdurre una temporizzazione esplicita negli statement. Ad esempio, con lo statement

```
assign #1 z = a & b;
```

si puó asserire che l'assegnamento continuo del valore di a AND b richiede 1 unitá di tempo (1 nsec, con la timescale di default utilizzata nei nostri esempi). Possiamo definire dunque definire tutte le nostre porte logiche elementari utilizzando un codice come quello del listato 4.10 che implementa un AND con un ritardo di 1 unitá di tempo.

Listing 4.10: Porta AND con ritardo di una unità di tempo

```
1 module and_tp(output z, input x, input y);
2
3   assign #1 z = x & y;
4
5 endmodule
```

Utilizzando queste porte, in luogo di quelle standard, possiamo definire i nostri componenti in modo che il ritardo di stabilizzazione sia modellato correttamente. Il listato 4.11 mostra il codice di un confrontatore realizzato con le porte che modellano il ritardo. Il listato 4.12 mostra un semplice modulo di test e la Fig. 4.7 fa vedere la traccia che si ottiene.

Listing 4.11: Confrontatore con ritardi modellati secondo le convenzioni del libro di testo

```
1 //
2 // confrontatore : 1 se i dati sono diversi, 0 se sono uguali
3 // somma di prodotti : (not(x) and y) or (x and not(y))
4 //
5 module confrontatore(z,x,y);
6
7   output wire z;
8   input wire x;
9   input wire y;
10
11  wire terminel;
12  wire termine2;
13  wire notx;
14  wire noty;
15
16  not(notx,x);
17  not(noty,y);
18
19  and_tp and1(terminel,notx,y);
20  and_tp and2(termine2,x,noty);
21
22  or_tp or1(z,terminel,termine2);
23
24 endmodule
```

Listing 4.12: Modulo di test del confrontatore

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module prova_confrontatore();
4
5   //
6   // registri che conterranno i valori di input alla rete da testare
7   //
8   reg a;
9   reg b;
10
11  //
12  // filo per l'output della rete da testare (potrebbe anche essere reg)
13  //
14  wire f;
15
16  //
17  // istanziazione della rete (non e' una chiamata di procedura!)
18  // i parametri attuali vengono collegati come specificato mediante
19  // i parametri formali nella definizione del modulo esIII4
20  // prima delle parentesi tonde dei parametri troviamo il nome del modulo
21  // istanziato (serve per distinguere fra istanziazioni diverse)
22  //
23  confrontatore c1(f,a,b);
```

```

24
25 //
26 // statement da eseguire all'inizio della simulazione
27 //
28 initial
29 begin
30
31 // file di output per la visualizzazione del comportamento
32 $dumpfile("prova_confrontatore.vcd");
33 // esegui il dump dei cambiamenti di tutte le variabili in gioco
34 $dumpvars;
35
36 // assegnamento iniziale dei registri di input alla rete
37 a = 0;
38 b = 0;
39
40 // simulazione di cambi della configurazione in ingresso
41 //
42 #10 a = 1;
43 #10 b = 1;
44 #10 a = 0;
45 #10 b = 0;
46
47 // attendi altri 10 nsec e termina la simulazione
48 // (producendo il .vcd con il dump dei cambiamenti delle variabili)
49 #10 $finish;
50
51 // fine del (blocco di) comando da eseguire all'inizio della simulazione
52 end
53
54 // fine del modulo di test
55 endmodule

```

Come si nota, l'uscita del confrontatore assume il valore atteso dopo 2nsec dalla stabilizzazione dei valori in ingresso. Quando si voglia modellare un componente elementare utilizzando il modo behavioural di Verilog, si può inserire direttamente un ritardo corrispondente al numero dei livelli di logica del componente nello statement di assegnamento continuo che definisce l'uscita. Il listato 4.13 mostra come possiamo definire un confrontatore in modalità behavioural con un ritardo di 2 unità di tempo. E' chiaramente responsabilità del programmatore (nostra), fare in modo che l'ammontare del ritardo corrisponda alla profondità dell'espressione booleana utilizzata per implementare l'uscita.

Listing 4.13: Confrontatore (behavioural mode) con ritardi di stabilizzazione

```

1 //
2 // confrontatore : 1 se i dati sono diversi, 0 se sono uguali
3 // somma di prodotti : (not(x) and y) or (x and not(y))
4 //
5 module confrontatore(z,x,y);
6
7   output wire z;
8   input wire x;
9   input wire y;
10
11   assign #2 z = ((~x) & y) | (x & (~y));
12
13 endmodule

```

4.5 Selezionatore

Il listato 4.14 riporta il modulo che implementa un selezionatore da 1 bit espresso utilizzando il modo behavioural. Il selezionatore ha un ingresso da 1 bit, x e un ingresso di controllo alpha ancora da 1 bit.

 


Figure 4.7: Visualizzazione del comportamento del confrontatore con ritardi del listato 4.12

L'ingresso di controllo determina quale delle due uscite vale quanto l'ingresso x . L'altra uscita è posta (convenzionalmente) a 0. Per questo motivo, si usano due statement di assegnamento continuo, uno per la prima uscita $z[0]$ e l'altro per la seconda uscita $z[1]$.

Listing 4.14: Selezionatore da 1 bit

```
1 module selezionatore(output [1:0]z,
2   input x, input alpha);
3
4   assign z[1] = (~alpha) & x;
5   assign z[0] = (alpha) & x;
6
7 endmodule
```

Il comportamento di questo modulo selezionatore è evidenziato nella Fig. 4.10, ottenuta utilizzando gtkwave.

Volendo utilizzare ingressi e uscite da più bit, sempre in un selezionatore a due vie, si possono utilizzare due variabile per modellare l'uscita del modulo, dimensionandole mediante un parametro del modulo stesso, come illustrato nel Listato 4.15.

Listing 4.15: Selezionatore a due vie con ingresso da N bit

```
1 module selezionatoreN(z0, z1, x, alpha);
2
3   parameter N = 4;
4
5   output [(N-1):0]z0;
6   output [(N-1):0]z1;
7   input [(N-1):0] x;
8   input alpha;
9
10  assign z0 = (alpha==0 ? x : 0);
11  assign z1 = (alpha==1 ? x : 0);
12
13 endmodule
```

Il parametro N in questo caso può essere istanziato all'atto dell'utilizzo del modulo, come illustrato nel Listato 4.16 alla riga 10.

Listing 4.16: Listato di prova per il selezionatore a due vie con ingresso da N bit

```
1 //
2 // definizione di comodo per stabilire il range temporale
```

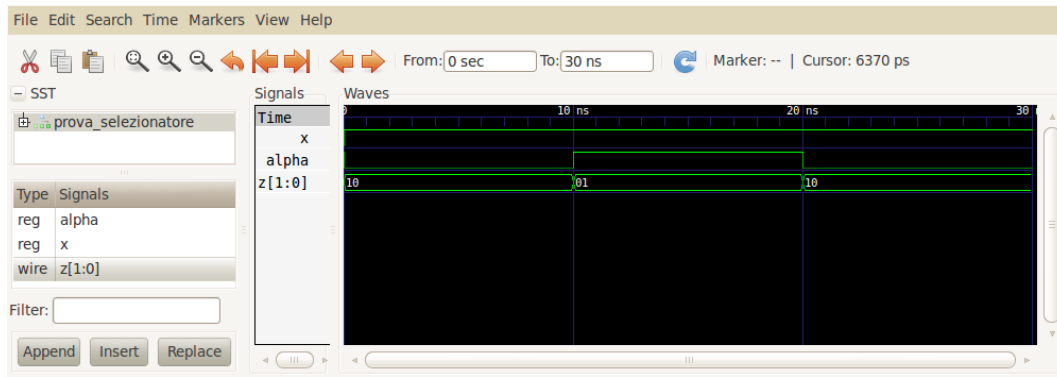


Figure 4.8: Comportamento del modulo selezionatore da 1 bit del Listato 4.14

```

3 //
4 `timescale 1ns / 1ps
5
6
7 // nome del modulo; senza parametri perche' e' quello di test
8 module prova_selezionatore();
9
10     parameter N = 4;
11     //
12     // registri che conterranno i valori di input alla rete da testare
13     //
14     reg [N-1:0]x;
15     reg alpha;
16
17     wire [N-1:0]z0;
18     wire [N-1:0]z1;
19
20     selezionatoreN #(N) S(z0,z1,x,alpha);
21
22     //
23     // statement da eseguire all'inizio della simulazione
24     //
25     initial
26     begin
27
28         // file di output per la visualizzazione del comportamento
29         $dumpfile("prova_selezionatore.vcd");
30         // esegui il dump dei cambiamenti di tutte le variabili in gioco
31         $dumpvars;
32
33         // assegnamento iniziale dei registri di input alla rete
34         x = 15;
35         alpha = 0;
36
37         // simulazione di cambi della configurazione in ingresso
38         //
39
40         #10 alpha = 1;
41         #10 alpha = 0;
42
43         // attendi altri 10 nsec e termina la simulazione
44         // (producendo il .vcd con il dump dei cambiamenti delle variabili)
45         #10 $finish;
46
47         // fine del (blocco di) comando da eseguire all'inizio della simulazione
48     end

```

 


Figure 4.9: Comportamento del modulo selezionatore da N bit del Listato 4.15

```

49
50 // fine del modulo di test
51 endmodule

```

L'output del listato di prova è riportato in Fig. 4.9.

4.6 ALU

Vediamo ora come può essere modellata una semplice ALU. L'ALU che utilizziamo come esempio implementa 4 operazioni su interi, addizione, sottrazione, shift destro e sinistro. In aggiunta al risultato, l'ALU genera due bit "flag", il bit zero, che vale 1 in caso di risultato pari a zero, e il bit segno, che vale 1 in caso di risultato negativo e 0 in caso di risultato positivo. La lunghezza degli ingressi è trattata in modo parametrico. Il valore di default del parametro è 32 (bit). Il parametro può essere cambiato in modo semplice all'atto dell'istanziamento del modulo avendo cura di interporre fra il nome del modulo e la lista dei parametri il valore del parametro "attuale" racchiuso fra parentesi e preceduto dalla gratella, come del resto già visto in altri casi.

Alla riga 13, si definiscono tre registri per contenere i valori che saranno associati alle uscite. Lo statement `always` della riga 17 provvede ad assegnare il valore corretto ai registri, a seconda dei parametri di ingresso del modulo.

La riga 29 definisce il ritardo convenzionale della ALU. Gli statement di assegnamento alle righe 31–33 realizzano l'assegnamento "continuo" dei valori dei registri alle uscite.

Il codice Verilog per l'ALU è riportato nel Listato 4.17.

Listing 4.17: Semplice ALU a quattro operazioni

```

1 module alu(risultato,zero,segno,ingresso1,ingresso2,alpha);
2
3   parameter N = 32; // larghezza della parola
4
5   `define RITARDO 10
6
7   output [N-1:0]risultato;
8   output zero;
9   output segno;
10
11  input [N-1:0]ingresso1;
12  input [N-1:0]ingresso2;
13  input [1:0]alpha; // 4 operazioni possibili

```

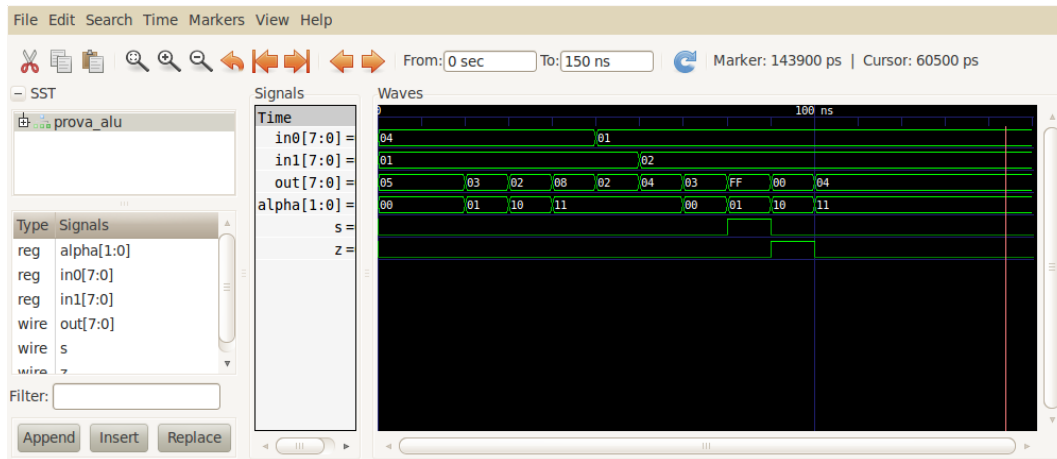


Figure 4.10: Comportamento del modulo ALU del Listato 4.17

```

14
15 reg [N-1:0] temp;    // temporanei per i calcoli
16 reg bits;
17 reg bitz;
18
19 assign zero      = bitz;
20 assign segno    = bits;
21 assign risultato = temp;
22
23 // aggiornamento temporanei
24 always @(alpha or ingresso1 or ingresso2)
25 begin
26     case(alpha) // assegnamento bloccante, in modo da poter lavorare sui ris
27         0 : temp = ingresso1+ingresso2; // somma
28         1 : temp = ingresso1-ingresso2; // sottrazione
29         2 : temp = ingresso1>>ingresso2; // shift destro (divisione per 2)
30         3 : temp = ingresso1<<ingresso2; // shift sinistro (molt per 2)
31     endcase
32     // assegnamento *non* bloccante, *dopo* l'aggiornamento del temp
33     bits <= (temp[N-1]);
34     bitz <= (temp==0 ? 1 : 0);
35 end
36
37 endmodule

```

4.7 Registri & Memorie

Vediamo adesso come modellare utilizzando il Verilog i registri impulsati e le memorie.

Clock Per questi due tipi di componenti dobbiamo considerare un ingresso aggiuntivo, il segnale di clock. Questo ingresso può essere modellato con gli strumenti che abbiamo utilizzato fino a questo punto per i segnali “a livelli”, ovvero semplicemente specificando in ingresso al modulo una linea da un bit. A livello di programma di test, utilizzeremo una tecnica particolare per modellare il segnale di clock: uno statement `always` dentro al quale assegneremo al clock il suo valore complementare, realizzando l’assegnamento con uno statement bloccante e un ritardo pari alla lunghezza del ciclo di clock stesso. Il modo più elementare di realizzare un segnale di clock è riportato nel Listato 4.18. Variando i ritardi introdotti prima dei due

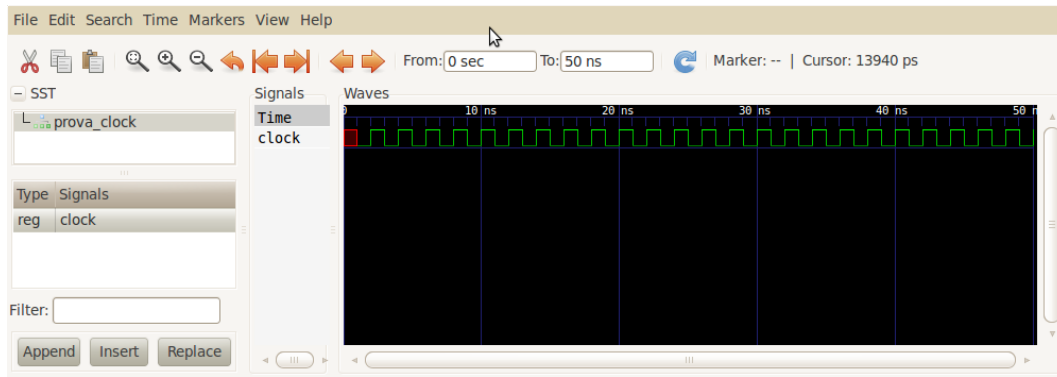


Figure 4.11: Simulazione di un segnale di clock (stesso tempo per le fasi 0 e 1)

statements di assegnamento alle righe 10 e 12 si può ottenere un segnale con un periodo fissato, e che vale 0 per la maggior parte del tempo.

Listing 4.18: Semplice codice per la realizzazione di un segnale di clock

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module prova_clock();
4
5     reg clock;
6
7     always
8     begin
9         if(clock==0)
10            #4 clock = 1;
11        else
12            #1 clock = 0;
13    end
14
15
16    initial
17    begin
18        $dumpfile("gen_clock.vlc");
19        $dumpvars;
20
21        #50 $finish;
22    end
23 endmodule
24

```

La Fig. 4.11 fa vedere il comportamento ottenuto simulando l'esecuzione del Listato 4.18, mentre la Fig. 4.12 mostra il comportamento ottenuto imponendo un ritardo di 4 cicli alla riga 10.

4.7.1 Registro

Un registro impulsato a N bit può essere definito come riportato nel Listato 4.19. Come possiamo vedere dalla Fig. 4.13, il registro viene correttamente inizializzato a 0 e scritto solo in corrispondenza del fronte di discesa del segnale di clock, se contemporaneamente il beta vale 1.

Lo statement `initial` alla riga 20 provvede all'inizializzazione del registro a 0. In assenza di tale inizializzazione, la lettura del registro produrrebbe valori x (il valore scelto in Verilog per rappresentare lo stato "indefinito" di un dispositivo).

Lo statement `always` alla riga 25 è quello che effettivamente implementa la scrittura del registro. Sul fronte

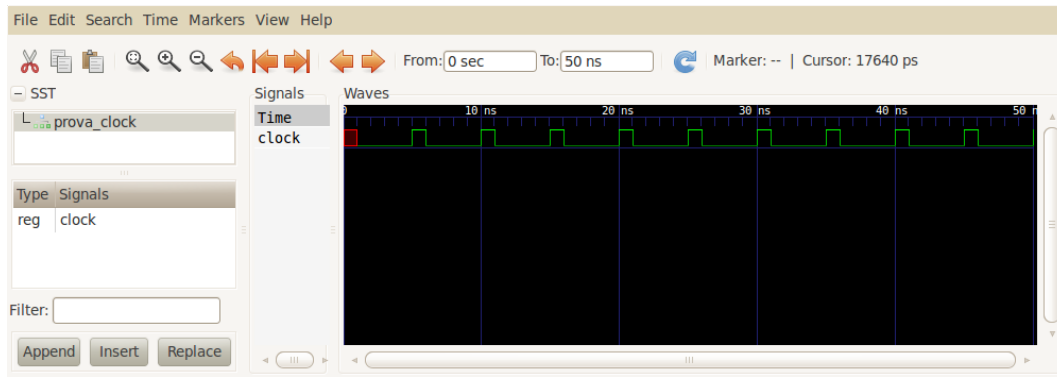


Figure 4.12: Simulazione di un segnale di clock (fase 0 4 volte più lunga della fase 1)

di discesa² del segnale di clock (cioè quando il segnale di clock scende dal valore 1 al valore 0) e se e solo se il beta vale 1, andiamo a memorizzare nel registro il valore dell'ingresso.

Il modulo è parametrico rispetto al numero di bit utilizzati per il registro (N). Il valore del parametro può essere modificato in fase di istanziiazione del modulo `registro`, come al solito.

Listing 4.19: Implementazione di un registro da N bit

```

1 // registro da N bit
2 // beta e' il controllo di scrittura
3 // i0 e' il segnale in ingresso
4 // clk e' il clock
5 //
6 // semantica standard: scrive i0 se clk alto e beta, uscita sempre uguale
7 // al contenuto del registro
8 //
9 module registro(r,clk,beta,i0);
10
11     parameter N = 32;
12
13     output [N-1:0]r;
14     input clk;
15     input beta;
16     input [N-1:0]i0;
17
18     reg [N-1:0]registroN;
19
20     initial
21     begin
22         registroN = 0;
23     end
24
25     always @ (negedge clk)
26     begin
27         if(beta==1)
28             registroN = i0;
29     end
30
31     assign r = registroN;
32 endmodule

```

²questa è una scelta. Avremmo potuto utilizzare anche il fronte di salita, indicando un `posedge` invece del `negedge`.

 


Figure 4.13: Comportamento del registro da N bit definito nel Listato 4.19.

4.7.2 Memorie

Passiamo ora a vedere una possibile modellizzazione di un modulo di memoria con Verilog.

Consideriamo una memoria di cui si possano definire mediante opportuni parametri la capacità (primo parametro che rappresenta il numero di bit N dell'indirizzo e, di conseguenza, il numero di celle (2^N) della memoria) e la lunghezza della parola (secondo parametro, M). Consideriamo ovviamente un ingresso `clock` (il segnale di clock) ed un ingresso `beta` (abilitazione alla scrittura). La semantica del modulo è quella usuale:

- con `beta=0`, in ogni momento l'uscita della memoria è pari al contenuto della sua cella indirizzata dall'ingresso indirizzo come risultante/scritto all'ultimo "battimento" del clock.
- se `beta=1`, il contenuto della cella di indirizzo `addr` viene sostituito con la parola presente sull'ingresso della memoria.

Una possibile implementazione del modulo di memoria è riportata nel Listato 4.20.

Listing 4.20: Modulo di memoria

```

1 module memoria # (parameter N=6, M=32) (
2   output [M-1:0] data_out,
3   input clock,
4   input beta,
5   input [N-1:0] address,
6   input [M-1:0] data_in
7 );
8
9   reg [M-1:0] mem_bank[2**N-1:0];
10  reg [N:0] i;
11
12  initial
13  begin
14    for(i=0; i<2**N; i=i+1)
15      mem_bank[i]=0;
16  end
17
18  always @ (posedge clock)
19  begin
20    if(beta)
21      mem_bank[address] = data_in;
22  end
23

```

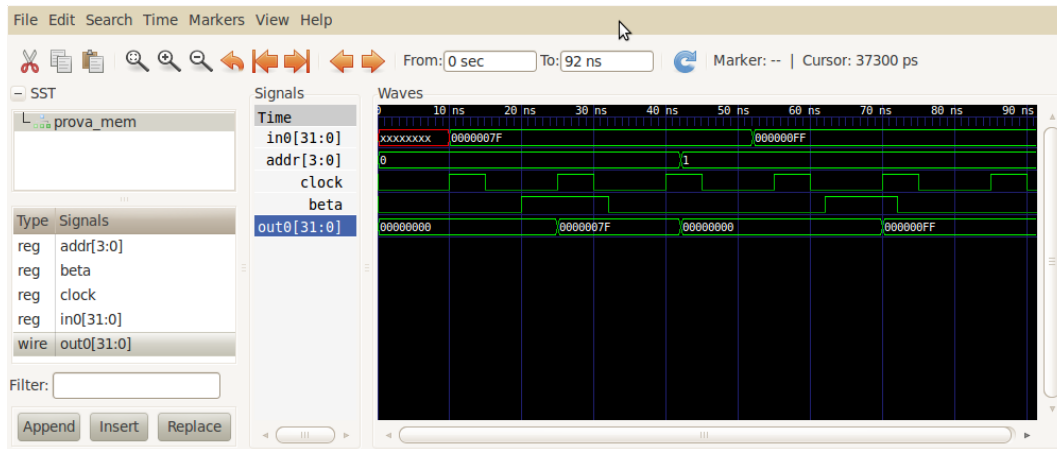


Figure 4.14: Comportamento della memoria definita nel Listato 4.20.

```

24 assign
25     data_out = mem_bank[address];
26
27 endmodule

```

Alla riga 9 definiamo la memoria come vettore da 2^N posizioni di parole da M bit. Lo statement `initial` della riga 12 provvede all'inizializzazione del modulo di memoria, in modo che tutte le locazioni contengano inizialmente il valore 0. Lo statement `always` della linea 18 fa sì che il valore presente sull'ingresso venga scritto nella locazione individuata dall'indirizzo in ingresso sul fronte di salita del segnale di clock. Infine, l'assegnamento continuo alla linea 24 provvede a copiare in uscita il contenuto della cella di memoria individuata dallo stesso indirizzo in ingresso. I parametri di default definiscono una memoria di 64 posizioni ($N = 6$, numero delle locazioni di memoria = 2^6) e la lunghezza della parola di memoria ($M = 32$).

La Figura 4.14 riporta un esempio del comportamento del modulo di memoria del Listato 4.20 ($N = 4$ e $M = 32$).

Chapter 5

Automi e Reti sequenziali

In questo capitolo vediamo prima un sommario dei passi necessari per implementare le reti sequenziali del corso di Architettura degli elaboratori in Verilog, e poi vedremo più un dettaglio come Verilog permetta di modellare automi a stati finiti e reti sequenziali. Ci avvaliamo di un esempio trattato nel libro di testo (esempio a pagina 12 del Capitolo III). Tramite questo esempio vediamo come si può modellare utilizzando Verilog sia una rete sequenziale (LLC) che un automa di Mealy o di Moore.

5.1 Mini HOWTO: reti sequenziali in Verilog (per AE)

Per implementare utilizzando Verilog una rete sequenziale, secondo gli schemi (di Moore o di Mealy) del libro di testo, occorre:

- definire un modulo `sigma` che implementi la funzione di transizione dello stato interno
- definire un modulo `omega` che implementi la funzione delle uscite
- definire un modulo che al suo interno contenga la definizione del registro di stato come variabile `reg` e che abbia fra i suoi parametri gli ingressi, il segnale di clock e le uscite. Il modulo:
 - dichiara le uscite del modulo come `reg`
 - dichiara il registro di stato (variabile di tipo `reg` con il numero di bit necessari per contenere lo stato interno)
 - dichiara i `wire` necessari a collegare l'uscita della rete `sigma` all'ingresso del registro di stato e l'uscita della rete `omega` al registro delle uscite
 - crea le istanze della rete `omega` e della rete `sigma` utilizzando `wire` e registro di stato definiti nel modulo
 - in uno statement `initial begin ... end` assegna il valore iniziale al registro di stato e al registro delle uscite
 - in uno statement `always @(negedge clock) begin ... end` (dove `clock` è il nome della variabile di ingresso che porta il segnale di clock) assegna al registro di stato il valore dell'uscita di `sigma` e al registro delle uscite il valore dell'uscita di `omega` utilizzando statement `var <= val`. Questo statement di assegnamento ha il significato di effettuare l'assegnamento *in parallelo* agli altri nel blocco.

 


Figure 5.1: Esempio di automa di Mealy

5.1.1 Esempio

Supponiamo di voler implementare come rete sequenziale un automa di Mealy che:

- ha due stati
- nel primo stato se riceve uno 0 rimane lì e manda in uscita un 1, se riceve un 1 transita nell'altro stato e manda in uscita un 1
- nel secondo stato, se riceve un 0 rimane lì e manda in uscita uno 0, se riceve un 1 transita nell'altro stato con un uscita a 0.

Definizione del modulo per la rete omega

```

primitive automa_omega(output z, input s, input x);
  table
    0 0 : 1;
    0 1 : 1;
    1 0 : 0;
    1 1 : 0;
  endtable
endprimitive

```

Definizione del modulo per la rete sigma

```

primitive automa_sigma(output z, input s, input x);
  table
    0 0 : 0;
    0 1 : 1;
    1 0 : 0;
    1 1 : 1;
  endtable
endprimitive

```

Definizione del modulo per l'Automa di Mealy

```

module automa_mealy(output reg z, input x, input clock);

  reg stato;

```

 


Figure 5.2: Automa di Mealy (EsIII)

```

wire uscita_omega;
wire uscita_sigma;

automa_omega omega(uscita_omega, stato, x);
automa_sigma sigma(uscita_sigma, stato, x);

initial
  begin
    stato = 0;
    z=0;
  end

always @(negedge clock)
  begin
    stato <= uscita_sigma;
    z <= uscita_omega;
  end

endmodule

```

5.2 Automa di Mealy

Cominciamo considerando l'implementazione diretta di un automa di Mealy. Consideriamo l'automa riportato in Fig. 5.2. Il listato del modulo che implementa l'automa è quello riportato nel Listato 5.1.

Il modulo ha due ingressi e una singola uscita. Gli ingressi sono l'ingresso vero e proprio e il segnale di clock necessario per impulsare il registro di stato. L'uscita rappresenta l'uscita dell'automa. Ingressi e uscite sono da un singolo bit nel nostro caso. Lo stato interno è modellato mediante un registro da 1 bit, non visibile all'esterno.

Si noti come l'uscita è definita come un registro (anziché come un wire, vedi linea 3 del listato) in modo da poterne permettere l'assegnamento.

Listing 5.1: Implementazione dell'automa di Mealy di Fig. 5.2

```

1 module EsIII12(z,clock,x);
2
3   output reg z; // uscita
4   input wire x; // ingresso
5   input wire clock; // clock
6
7   reg stato; // 1 bit di default
8
9   `define S0 0 // codifica stati
10  `define S1 1

```

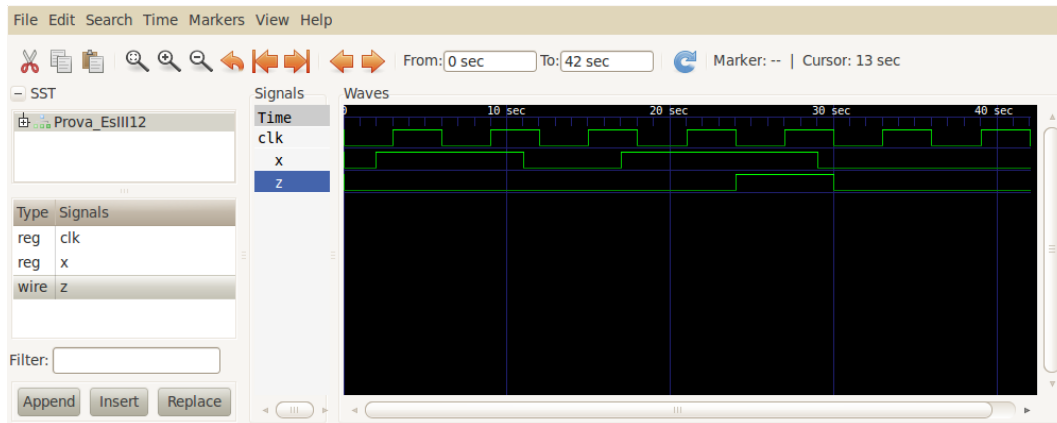


Figure 5.3: Funzionamento dell'automata di Mealy del Listato 5.1

```

11
12  initial
13  begin
14      stato = 'S0;    // si inizia in S0
15  end
16
17  always @(negedge clock)
18  begin
19      case(stato)
20          'S0: begin
21              stato <= (x==0 ? 'S0 : 'S1);
22              z    <= 0;
23          end
24          'S1: begin
25              stato <= 'S0;
26              z    <= (x==0 ? 0 : 1);
27          end
28      endcase
29  end
30
31 endmodule

```

Alle linee 9 e 10 si definiscono due costanti per esprimere simbolicamente i due stati del nostro automa. L'inizializzazione dell'automata avviene con lo statement `initial` della linea 12, che provvede ad inizializzare lo stato a `S0`.

Il funzionamento dell'automata è definito mediante lo statement `always` della riga 17 e dal corrispondente blocco `begin/end` delle linee 18–33. Ogni qualvolta il fronte del clock è in discesa, `S0` o `S1` (case di linea 19), assegnamo di conseguenza il nuovo valore dello stato interno e l'uscita. L'operazione avviene con un assegnamento non bloccante, tipico delle situazioni modellate nelle reti sequenziali.

La Fig. 5.3 riporta il funzionamento del modulo che modella l'automata di Mealy della Fig. 5.2.

5.3 Automa di Moore

Consideriamo l'automata di Moore equivalente all'automata di Mealy della Fig. 5.2. Tale automata è riportato nella Fig. 5.4.

 


Figure 5.4: Automa di Moore (EsIII)

Listing 5.2: Implementazione dell'automa di Moore di Fig. 5.4

```

1 module EsIII12(z,clock,x);
2
3   output reg z; // uscita
4   input wire x; // ingresso
5   input wire clock; // clock
6
7   reg [0:1]stato; // stato interno
8
9   `define S0 2'b00 // codifica stati
10  `define S1 2'b01
11  `define S2 2'b11
12
13   initial
14   begin
15     stato = `S0;
16     z = 0;
17   end
18
19   always @(negedge clock)
20   begin
21     case(stato)
22       `S0: stato = (x==0 ? `S0 : `S1);
23       `S1: stato = (x==0 ? `S0 : `S2);
24       `S2: stato = (x==0 ? `S0 : `S1);
25       default: stato = `S0;
26     endcase
27     // l'uscita dipende esclusivamente dallo stato interno
28     z <= (stato==`S2 ? 1 : 0);
29   end
30
31 endmodule

```

L'implementazione secondo il modello behavioural di Verilog avviene in maniera del tutto analoga a quanto visto per l'automa di Mealy. Le poche differenze degne di nota sono:

- abbiamo bisogno di un registro da 2 bit per la rappresentazione dello stato (linea 7 e definizione delle costanti di stato alle linee 9–11)
- siccome servono tre stati, definiamo un caso “default” nel case per modellare situazioni di errore. In questo caso ci riportiamo nello stato iniziale (linea 25).
- il calcolo del nuovo stato interno *precede* (assegnamento sincrono) il calcolo dell'uscita (assegnamenti

 


Figure 5.5: Funzionamento dell'automata di Moore del Listato 5.2

 


Figure 5.6: Rete sequenziale di Moore

sincroni alle linee 22–24 e assegnamento asincrono alla 28).

Utilizzando lo stesso modulo di test utilizzato per testare il modulo che implementava il corrispondente automata di Mealy, otteniamo l'uscita di Fig. 5.5.

Si può notare come effettivamente l'output sia lo stesso di quello riportato in Fig. 5.3 “sfalsato” di un ciclo di clock, com'è giusto aspettarsi quando si utilizza un automata di Moore invece che di Mealy.

5.4 Reti sequenziali LLC

In questa sezione mostriamo come si possa modellare in Verilog una rete sequenziale mediante reti combinatorie ω/σ e registro di stato. Mostriamo cioè come si possa modellare una rete sequenziale LLC (Level input, Level output, Clocked).

Consideriamo a tale scopo il solo automata di Moore della Fig. 5.4. La Fig. 5.6 riporta il modello corrispondente di rete sequenziale.

Per come abbiamo scelto la codifica degli stati (vedi Listato 5.2), la funzione ω darà come risultato sempre il primo bit (quello più significativo) del registro di stato. Possiamo dunque immaginare di implementare la rete combinatoria ω in Verilog come illustrato dal Listato 5.3. Come descritto nel testo (pag. III.49) la rete σ può essere implementata come illustrato nel Listato 5.4, dal momento che abbiamo:

$$\begin{aligned} stato[1] &= \overline{x \ stato[1]} \ stato[0] \\ stato[0] &= x \ stato[1] \ stato[0] + x \ stato[1] \end{aligned}$$

Listing 5.3: Implementazione della rete ω relativa alla rete sequenziale che implementa l'automa di Moore della Fig. 5.4

```
1 module omega(z,s);
2
3   output wire z;
4   input  wire [1:0]s;
5
6   assign
7     z = s[1];
8
9 endmodule
```

Listing 5.4: Implementazione della rete σ relativa alla rete sequenziale che implementa l'automa di Moore della Fig. 5.4

```
1 module sigma(z,x,s);
2
3   output wire [1:0]z;
4   input  wire x;
5   input  wire [1:0]s;
6
7   assign
8     z[1] = (~s[1]) & (s[0]) & x;
9   assign
10    z[0] = ( (~s[1]) & (~s[0]) & x ) | ( s[1] & x ) ;
11
12 endmodule
```

La rete sequenziale nella sua interezza utilizza le due reti σ e ω e un registro di stato da due bit, come illustrato nel Listato 5.5.

Listing 5.5: Implementazione della rete sequenziale che implementa l'automa di Moore della Fig. 5.4

```
1 module moore(z,x,clk);
2
3   output reg      z;
4   input  wire     x;
5   input  wire     clk;
6   // stato interno
7   reg [1:0]stato;
8
9   // codifica stati interni
10  `define S0 2'b00
11  `define S1 2'b01
12  `define S2 2'b10
13
14  // layout
15  wire [1:0]nuovostato;
16  wire      uscita;
17
18  sigma f_sigma(nuovostato,x,stato);
19  omega f_omega(uscita,stato);
20
21  initial
22  begin
23    stato = `S0;
24    z = 0;
25  end
26
27  always@(negedge clk)
28  begin
29    stato <= nuovostato;
30    z <= uscita;
31  end
```

 


Figure 5.7: Funzionamento della rete sequenziale di Moore che implementa l'automata della Fig. 5.4

```
32
33 endmodule
```

Come si può constatare vedendo l'output riportato in Fig. 5.7, il risultato è lo stesso ottenuto mediante l'automata implementato secondo il modello behavioural.

Chapter 6

Reti sequenziali realizzate con componenti standard

In questo capitolo, vediamo come possiamo modellare reti sequenziali realizzate come combinazione di componenti standard.

6.1 Rete A: pag. III.57 del libro di testo

Consideriamo la realizzazione della “Rete A” presentata a pagina III.57 del libro di testo e di cui riportiamo la struttura in Fig. 6.1.

Utilizziamo i componenti già descritti nelle precedenti sezioni di questa dispensa. In questo caso, però facciamo in modo che tutti i moduli utilizzati realizzino i ritardi tipici considerati nel libro di testo. In particolare:

- per la realizzazione del registro A utilizziamo un modulo simile al modulo “registro” del Listato 4.19
- per la realizzazione dei commutatori K_1 e K_2 utilizziamo un modulo simile al modulo “commutatore_nbit” del Listato 4.7, modificato in modo da introdurre un ritardo da $2t_p$ (considereremo che $1t_p = 1 \text{ nsec}$, da ora in avanti) (vedi Listato 6.1).
- per la ALU, utilizziamo un componente simile alla ALU a 4 operazioni “alu” del Listato 4.17. La nostra variante avrà solo due operazioni (di somma e sottrazione) e un solo flag (segno) e introdurrà un ritardo di $10t_p$ (vedi Listato 6.2).

Listing 6.1: Commutatore a due ingressi da N bit ciascuno con ritardo di $2t_p$

```
1 module commutatore_nbit(z, x, y, alpha);
2
3   parameter N = 32;
4
5   output [N-1:0]z;
6   input [N-1:0]x;
7   input [N-1:0]y;
8   input alpha;
9
10  assign #2 z = ((~alpha) ? x : y);
11
12 endmodule
```

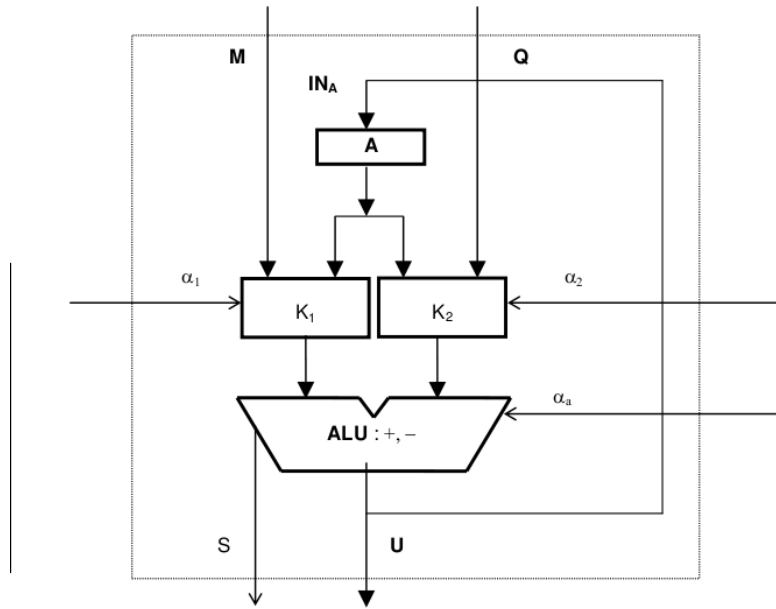


Figure 6.1: "Rete A"

Listing 6.2: ALU con due operazioni con ritardo di $10t_p$

```

1 module alu(risultato,segno,ingresso1,ingresso2,alpha);
2
3   parameter N = 32;    // larghezza della parola
4
5   output reg [N-1:0]risultato;
6   output reg      segno;
7
8   input  [N-1:0]ingresso1;
9   input  [N-1:0]ingresso2;
10  input      alpha;    // 2 operazioni possibili
11
12  always @(alpha or ingresso1 or ingresso2)
13  begin
14    case(alpha)
15      0 : #10 risultato = ingresso1+ingresso2; // somma
16      1 : #10 risultato = ingresso1-ingresso2; // sottrazione
17    endcase
18    segno = risultato[N-1];
19  end
20
21 endmodule

```

Il modulo che realizza la rete sequenziale "ReteA" utilizzando i componenti standard appena definiti é riportato nel Listato 6.3.

Listing 6.3: Modulo che implementa la "ReteA" di pag. III.57 del libro di testo

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module retea();
4
5   parameter N = 32;

```

```

6
7 // ingressi
8 reg [N-1:0] M;
9 reg [N-1:0] Q;
10 // ingressi di controllo
11 reg alpha1;
12 reg alpha2;
13 reg alpha3;
14 reg betaA; // sempre a 1
15 // collegamenti fra moduli standard
16 wire [N-1:0] uscitaK1;
17 wire [N-1:0] uscitaK2;
18 wire [N-1:0] uscitaRegA;
19 // uscite
20 wire S;
21 wire [N-1:0] U;
22 // clock
23 reg clock;
24
25 // layout della rete sequenziale
26 registro # (N) registroA(uscitaRegA,clock,betaA,U);
27 commutatore_nbit # (N) commK1(uscitaK1,M,uscitaRegA,alpha1);
28 commutatore_nbit # (N) commK2(uscitaK2,uscitaRegA,Q,alpha2);
29 alu # (N) alu(U,S,uscitaK1,uscitaK2,alpha3);
30
31 // generazione del clock
32 always
33 begin
34     if(clock)
35         #1 clock = ~clock;
36     else
37         #14 clock = ~clock;
38 end
39
40 // modulo per il test
41 initial
42 begin
43     $dumpfile("dump.vcd");
44     $dumpvars;
45
46     betaA = 1'b1;
47     clock = 1'b0;
48
49     M = 15;
50     Q = 5;
51     alpha1 = 0;
52     alpha2 = 1;
53     alpha3 = 1;
54
55     #20 alpha1 = 1;
56     #20 alpha2 = 1;
57     #17 alpha3 = 0;
58     Q = -6;
59
60     #30 $finish;
61
62 end
63
64 endmodule

```

Gli ingressi (dati e controllo) sono definiti alle linee 7–14. Abbiamo definito anche un ingresso di controllo betaA, per controllare le scritture nel registro A. Questo ingresso di controllo non é presente in Figura 6.1 dal momento che stiamo assumendo che la scrittura nel registro avvenga ad ogni ciclo clock, e quindi betaA é sempre 1 nel nostro listato. Le linee 16–18 definiscono i “fili” che collegano le varie parti del sistema, mentre

 


Figure 6.2: Output della simulazione della “Rete A”

le righe 20–21 definiscono le uscite vere e proprie della rete sequenziale. Da notare che l’uscita U viene anche utilizzata come ingresso del registro A.

Le linee 25–29 definiscono la struttura della rete sequenziale. Vengono istanziati quattro moduli (il registro, i due commutatori e la ALU) e si utilizzano ingressi, uscite e fili di collegamento per realizzare una rete esattamente identica a quella rappresentata in Fig. 6.1.

Le linee 31–38 definiscono il segnale di clock. In questo caso abbiamo stabilito che il ciclo di clock sia di $15nsec$, 14 per la stabilizzazione delle reti combinatorie e 1 per il δ .

Infine, le line 40–62 definiscono il modulo di test. In questo caso facciamo vedere solo un paio di operazioni. Inizialmente, eseguiamo una sottrazione fra l’ingresso M e l’ingresso Q (K1 ha un ingresso di controllo pari a 0 (selezione ingresso sinistro), K2 lo ha a 1 (selezione ingresso destro), la ALU ha anch’essa un ingresso di controllo a 1 (sottrazione)).

Nella Fig. 6.2 che fa vedere la simulazione dell’esecuzione mediante GTKWave, possiamo notare come questa prima operazione, notiamo come dopo $10nsec$ l’uscita U si stabilizza al valore 10. In realtà la stabilizzazione dovrebbe avvenire dopo $12nsec$, visto che i commutatori introducono un ritardo di $2t_p$ e la ALU ne introduce uno di $10t_p$. Questo non avviene perché siamo in fase di inizializzazione del simulatore e il trigger che fa partire la valutazione della ALU è in realtà l’inizializzazione dell’alpha1 a 1, anziché l’arrivo dei valori dal uscitaK1 e uscitaK2.

Successivamente, variamo alpha1 in modo da passare alla ALU come primo ingresso l’uscita di K1 anziché l’ingresso M. A questo punto, dopo $12nsec$ abbiamo correttamente la stabilizzazione del nuovo valore dell’uscita, che verrà successivamente scritto nel registro A al prossimo ciclo di clock (ai $44nsec$ nel grafico).

Dunque calcoliamo ancora un sottrazione (alpha3=1) fra il registro A e Q (alphaK1 = 1 e alphaK2 = 1), che porta al risultato (corretto) 0 dopo la stabilizzazione della rete (a $57nsec$ nel grafico).

Lasciamo come esercizio per il lettore la possibilità di variare i parametri del modulo di test in modo da realizzare altre sequenze di operazioni.

 


Figure 6.3: Sincronizzatore RDY

6.2 Indicatore di interfaccia d'ingresso (RDY)

Consideriamo adesso il sincronizzatore RDY come descritto a pagina IV.130 del libro di testo e riportato in Fig. 6.3. I componenti standard registro, comparatore e contatore modulo 2 sono definiti nei listati 4.19, 6.4 e 4.13.

Listing 6.4: Comparatore (0 in uscita per ingressi identici e 1 per ingressi diversi)

```

1 module comparatore(input wire i1, input wire i2, output wire o);
2
3   assign o = ~ ((i1 & i2) | ( (~i1) & (~i2) ));
4
5 endmodule

```

Listing 6.5: Sincronizzatore RDY

```

1 module rdy(rdyin,rdy,clock,beta);
2
3   output rdyin; // segnale da testare
4   input  rdy;   // ingresso rdy da altra unita
5   input  clock; // segnale di clock
6   input  beta;  // segnale di reset del RDYIN
7
8   wire  uscitaContatore;
9   wire  uscitaRegistro;
10
11  contatoreModulo2 Y(beta,clock,uscitaContatore);
12  comparatore oplus(uscitaContatore,uscitaRegistro,rdyin);
13  registro #(1) S(uscitaRegistro,clock,1'b1,rdy);
14
15 endmodule

```

Disponendo di questi componenti possiamo definire il sincronizzatore RDY utilizzando il codice del Listato 6.5. Come si vede dal codice, non si fa altro che definire i “wire” per collegare il registro di ingresso ed il contatore modulo 2 al confrontatore e utilizzare questi wire, insieme agli ingressi e alla uscita, per realizzare lo schema di Fig. 6.3. Da notare che il registro di ingresso é definito come registro da 1 bit (parametro # (1) passato durante l’istanziamento, e che il beta di detto registro é sempre a 1 (parametro 1’b passato al posto del beta nei parametri attuali dell’istanziamento del modulo registro).

Il semplice programma di test riportato nel Listato 6.6 (e i cui risultati sono evidenziati in Fig. 6.4 mostra il corretto funzionamento del sincronizzatore.

Listing 6.6: Test del sincronizzatore RDY

```

1 `timescale 1ns / 1ps

```

```

2
3 module test();
4
5 // ingressi
6 reg lineaRdy;
7 reg betaRdyIn;
8 // uscite
9 wire rdyIn;
10 // clock
11 reg clock;
12
13 // layout della rete sequenziale
14 rdy rdy(rdyIn,lineaRdy,clock,betaRdyIn);
15
16 // generazione del clock
17 always
18 begin
19     if(clock)
20         #1 clock = ~clock;
21     else
22         #4 clock = ~clock;
23     end
24
25 // modulo per il test
26 initial
27 begin
28     $dumpfile("dump.vcd");
29     $dumpvars;
30
31     clock = 0;
32
33     lineaRdy = 0;
34     betaRdyIn = 0;
35
36     #6 lineaRdy = 1;
37
38     #10 betaRdyIn = 1;
39     #7 betaRdyIn = 0;
40
41     #4 lineaRdy = 0;
42     #5 betaRdyIn = 1;
43     #5 betaRdyIn = 0;
44
45     #30 $finish;
46
47 end
48
49 endmodule

```

Il segnale in ingresso passa da 0 a 1 al tempo $6nsec$. Al fronte di discesa del ciclo di clock (al tempo $10nsec$) il segnale di uscita del sincronizzatore (il bit RDY_{in} che testiamo nel microcodice, di fatto) registra l'avvenuta segnalazione del ready passando a 1. A $16nsec$ mettiamo a 1 l'ingresso di controllo del contatore modulo 2 (sarebbe un "reset RDY_{in} " nel microcodice). Sul fronte di discesa del prossimo segnale di clock, l'uscita del sincronizzatore viene posta a 1 anche se il segnale di ingresso rimane a 1 come da specifica del sincronizzatore. A $27nsec$ il segnale di ingresso cambia, e al successivo ciclo di clock il segnale di uscita ritorna alto. Il segnale di reset inviato in immediata successione fa sí che il segnale in uscita RDY_{in} venga immediatamente riposto a 0 al successivo ciclo di clock.

Il codice che segue, presenta il sincronizzatore in versione behavioural:

Listing 6.7: Sincronizzatore RDY (versione behavioural)

```

1 module rdy(rdyIn,lineaRdy,clock,betaRdyIn);
2

```

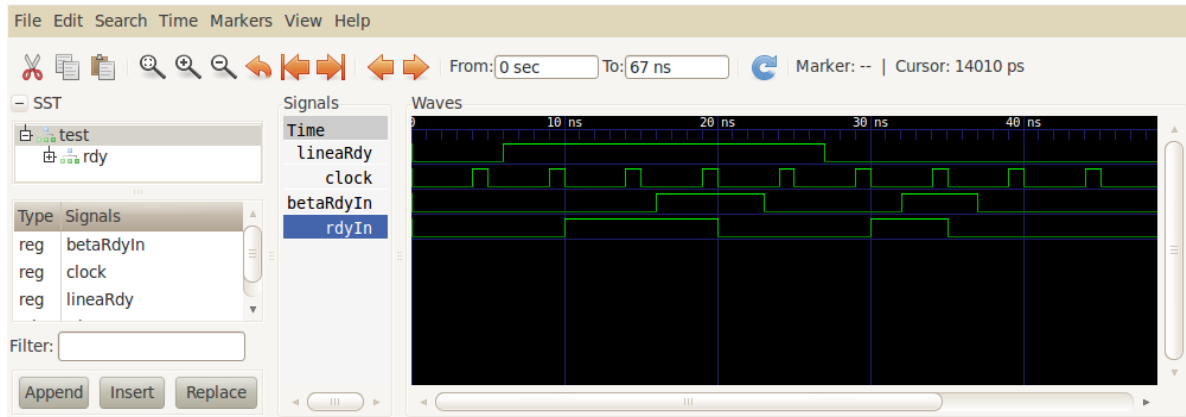



Figure 6.4: Test dell'indicatore di interfaccia di ingresso (RDY)

```

3
4  output rdyIn;
5  input lineaRdy, clock, betaRdyIn;
6
7  reg c;
8
9  initial
10 begin
11     c = 0;
12 end
13
14 always @ (negedge clock)
15 begin
16     if(betaRdyIn==1)
17         c = ~c;
18 end
19
20 assign rdyIn = (lineaRdy == c ? 0 : 1 ) ;
21
22 endmodule

```

6.3 Indicatore di interfaccia di uscita (ACK)

Gli indicatori di interfaccia di uscita sono semplici contatori modulo 2 con un solo ingresso (β). Ogni volta che l'ingresso vale 1 in corrispondenza del ciclo di clock, effettuano un incremento modulo 2, ovvero passano da 0 a 1 o da 1 a 0.

Un indicatore di interfaccia di uscita si può quindi modellare come illustrato nel Listato 6.9. La Fig. ?? mostra il comportamento di un indicatore di interfaccia di uscita (il modulo di test é quello del Listato ??).

Listing 6.8: Indicatore di interfaccia di uscita

```

1 module ack(ackout, clock, beta);
2
3   output reg ackout;
4   input   clock;
5   input   beta;
6
7   initial

```

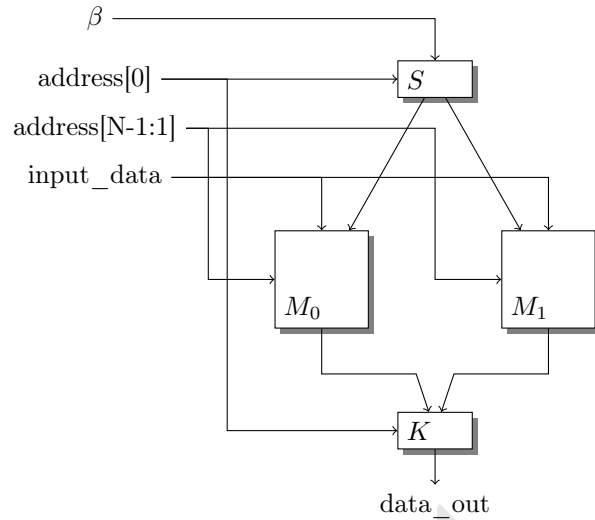


Figure 6.5: Memoria modulare interallacciata (due moduli da 1K parole gestiti come una memoria da 2K parole)

```

8  begin
9    ackout = 0;
10 end
11
12 always @(negedge clock)
13 begin
14   if(beta==1)
15     ackout = ~ ackout;
16   end
17
18 endmodule

```

Listing 6.9: Indicatore di interfaccia di uscita

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module test();
4
5     // ingressi
6     reg  beta;
7     // uscite
8     wire ackout;
9     // clock
10    reg  clock;
11
12    // layout della rete sequenziale
13    ack ack(ackout,clock,beta);
14
15    // generazione del clock
16    always
17    begin
18      if(clock)
19        #1 clock = ~clock;
20      else
21        #4 clock = ~clock;
22    end
23

```

 


Figure 6.6: Test dell'indicatore di interfaccia di uscita

```

24 // modulo per il test
25 initial
26 begin
27     $dumpfile("dump.vcd");
28     $dumpvars;
29
30     clock = 0;
31
32     beta = 0;
33
34     #7 beta = 1;
35     #5 beta = 0;
36     #6 beta = 1;
37     #4 beta = 0;
38     #5 beta = 1;
39     #4 beta = 0;
40
41
42     #10 $finish;
43
44 end
45
46 endmodule

```

6.4 Memoria modulare

Supponiamo di voler modellare mediante Verilog una memoria modulare interallacciata di 2K parole costruita utilizzando 2 moduli da 1K parola l'uno. Lo schema della memoria modulare sarà quello della Fig. 6.5.

Il selettore S provvede a passare il β che abilita la scrittura al primo o al secondo modulo, a seconda del bit meno significativo dell'indirizzo passato alla memoria modulare. Questo bit serve anche da segnale di controllo (α_k) per il commutatore K. Vista la semplicità del selettore, lo abbiamo sostituito con due piccole reti combinatorie che calcolano $\beta_{M0} = \sim \text{address}[0] \& \beta$ e $\beta_{M1} = \text{address}[0] \& \beta$. Il risultato è il Listato 6.10.

Listing 6.10: Memoria modulare interallacciata

```

1 module memModInter(data_out, clock, write_enable, address, data_in);
2

```

```

3  parameter N=11;
4  parameter M=32;
5
6  input          clock;
7  input          write_enable;
8  input  [N-1:0] address;
9  input  [M-1:0] data_in;
10
11 output [M-1:0] data_out;
12
13 wire          modSel0;
14 wire          wr0;
15 wire          wr1;
16 wire  [M-1:0] data_out_0;
17 wire  [M-1:0] data_out_1;
18
19 // wr0 -> segnale di abilitazione alla scrittura nel primo modulo
20 not(modSel0,address[0]);
21 and(wr0,modSel0,write_enable);
22 // wr1 -> segnale di abilitazione alla scrittura nel secondo modulo
23 and(wr1,address[0],write_enable);
24
25 // definizione dei due moduli
26 ram #(10,M) modulo0(data_out_0,clock,wr0,address[N-1:1],data_in);
27 ram #(10,M) modulo1(data_out_1,clock,wr1,address[N-1:1],data_in);
28 // commutatore che comanda la lettura
29 k  #(M) k1(data_out,data_out_0,data_out_1,address[0]);
30
31 endmodule

```

Il modulo “ram” di memoria e il commutatore sono quelli dei Listati 4.20 e 6.1, rispettivamente. I fili definiti alle linee 13–17 servono per portare i segnali necessari al funzionamento delle porte utilizzate (linee 19–23) per sostituire il selettore per la gestione del β di abilitazione alla scrittura e per collegare le uscite dei due moduli di memoria agli ingressi del commutatore che genera il valore “letto” in uscita. Si noti che non sono stati utilizzati ritardi in questi listati, per semplicità.

Il Listato 6.11 riporta il modulo di test per questa memoria modulare, e la Fig. 6.7 mostra i risultati ottenuti facendo girare questo modulo.

Listing 6.11: Modulo di test per la memoria modulare interallacciata

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module test();
4
5      // ingressi
6      reg  [10:0] addr;
7      reg  [31:0] dato_in;
8      reg          WrEn;
9      // uscite
10     wire [31:0] dato_out;
11     // clock
12     reg  clock;
13
14     // layout della rete sequenziale
15     memModInter mm(dato_out,clock,WrEn,addr,dato_in);
16
17     // generazione del clock
18     always
19     begin
20         if(clock)
21         #1 clock = ~clock;
22         else
23         #9 clock = ~clock;
24     end

```

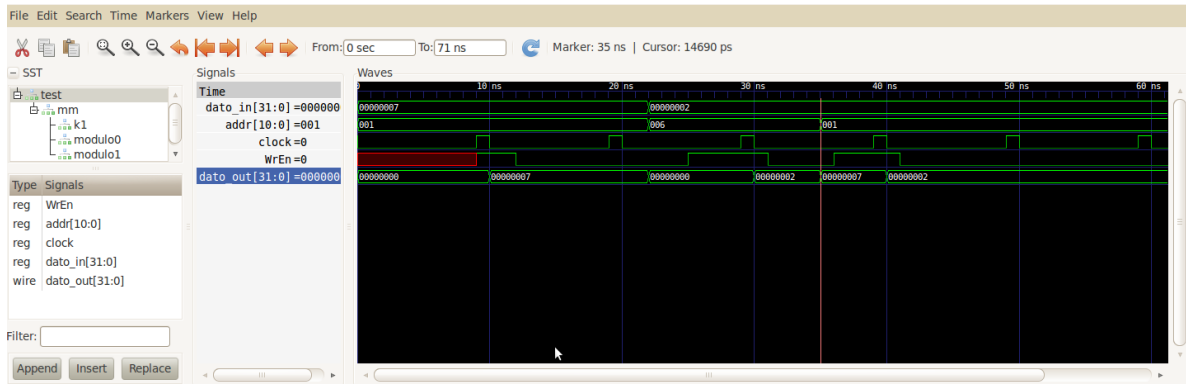


Figure 6.7: Test della memoria modulare

```

25
26 // modulo per il test
27 initial
28 begin
29     $dumpfile("dump.vcd");
30     $dumpvars;
31
32     clock = 0;
33
34     dato_in = 7;
35     addr = 1;
36     #9 WrEn = 1;
37     #3 WrEn = 0;
38
39
40     #10 dato_in = 2;
41     addr = 6;
42     #3 WrEn = 1;
43     #6 WrEn = 0;
44
45     #4 addr = 1;
46     #1 WrEn = 1;
47     #5 WrEn = 0;
48
49     #30 $finish;
50
51 end
52
53 endmodule

```

6.5 Memorieta associativa

Modelliamo utilizzando Verilog una memorieta associativa di P sole posizioni. Le chiavi avranno lunghezza C e la parola sará di W bit.

Ci servono un certo numero (P) di confrontatori, capaci di eseguire il confronto fra la chiave fornita in ingresso e le chiavi memorizzate nelle P posizioni della memorieta associativa. Nel Listato 6.4 abbiamo visto come si modella un comparatore da 1 bit. Possiamo utilizzare questo modulo per realizzare un comparatore da N bit. A tale scopo, utilizziamo una tecnica simile a quella utilizzata per il commutatore da N bit (Listato 4.8). Inoltre, utilizziamo la possibilita fornita da Verilog di implementare “reduce” di parole mediante

operatori booleani. Una reduce é un'operazione su un vettore di dati x_1, \dots, x_n che, dato un operatore \oplus calcola $x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n$.

I Listati 6.12 e 6.13 mostrano l'implementazione del confrontatore da un bit (come primitiva, fornendone la tabella della verità) e del confrontatore da N bit (metodo generative + reduce).

Listing 6.12: Confrontatore da 1 bit

```

1 primitive confrontatore(output z,
2   input x, input y);
3   table
4     0 0 : 0;
5     0 1 : 1;
6     1 0 : 1;
7     1 1 : 0;
8   endtable
9
10 endprimitive

```

Listing 6.13: Confrontatore da N bit

```

1 module comparatore(r,x,y);
2
3   parameter N = 32;
4
5   input  [N-1:0]x;
6   input  [N-1:0]y;
7   output          r;
8
9   wire  [N-1:0]z;
10
11  genvar i;
12
13  generate
14    for(i=0; i<N; i=i+1)
15      begin
16        confrontatore t(z[i],x[i],y[i]);
17      end
18  endgenerate
19
20  assign r = | z;
21
22 endmodule

```

A questo punto possiamo cominciare a modellare la parte della memoria associativa che confronta le chiavi con la chiave data e genera il segnale di fault e l'eventuale indirizzo individuato dalla chiave nella memoria dei dati. Il modulo conterrà la memoria delle chiavi, i confrontatori e dovrà mettere a disposizione come "operazioni esterne" la possibilità di ricercare una chiave o di memorizzarla in una certa posizione.

La realizzazione di questo modulo é presentata nel Listato 6.14.

Listing 6.14: Modulo gestione chiavi

```

1 module unifault(clock,op,ind,chiave,fault,indout);
2
3   parameter P = 2;
4   parameter C = 16;
5   parameter W = 32;
6
7   input          clock;    // segnale di clock
8   input          op;       // op=1 scrivi chiave a ind, =1 leggi chiave
9   input  [P-1:0] ind;      // indirizzo per scrivere chiave
10  input  [C-1:0] chiave;   // chiave da scrivere
11  output          fault;   // segnale di chiave non presente
12  output reg  [P-1:0] indout; // indirizzo della chiave (se trovata)

```

```

13
14
15 reg [C-1:0] chiavi[2**P-1:0]; // memoria delle chiavi
16 wire [2**P-1:0] confronti; // uscite dei confrontatori
17
18 // blocco dei confrontatori: metodo generativo
19 genvar i;
20 generate
21   for(i=0; i<2**P; i=i+1)
22     comparatore #(C) c(confronti[i],chiavi[i],chiave);
23 endgenerate
24
25 // generazione del segnale di fault
26 assign
27   fault = & confronti;
28
29 // generazione dell'indirizzo della chiave
30 reg [P-1:0] indtemp;
31 reg [2**P-1:0] indl;
32 always @(negedge clock)
33 begin
34   case (op)
35     1'b0: // read
36       begin
37         indtemp = 0;
38         indl = confronti;
39         while(indl[0]==1)
40           begin
41             indtemp = indtemp + 1;
42             indl = indl >> 1;
43           end
44         indout <= indtemp;
45       end
46     1'b1: // write
47       begin
48         chiavi[ind] = chiave;
49       end
50   endcase
51 end
52
53 endmodule

```

Il modulo è parametrico rispetto al numero di posizioni della memoria associativa (sono 2^P , usando P come numero di bit dell'indirizzo per la memoria che contiene le chiavi), alla lunghezza in bit delle chiavi (C) e alla lunghezza della parola utilizzata per le informazioni (W).

La memoria delle chiavi (dichiarata alla linea 15) viene utilizzata come un insieme di registri indipendenti nello statement `generate` delle righe 20–23, in modo da instanziare un comparatore da C bit per posizione. L'uscita dei comparatori, opportunamente “ridotta” mediante un operatore AND definisce il valore del segnale di fault (assign alle linee 26–27).

Le due “operazioni esterne” del modulo sono definite nel blocco `always` delle linee 32–51. Il primo ramo del case (etichetta `1'b0`) calcola l'indirizzo contando in quale posizione si trova il bit a 0 nel vettore dei risultati dei confrontatori fra chiave in ingresso e chiavi memorizzate. Il secondo ramo del case (etichetta `1'b1`) memorizza semplicemente la chiave presentata in ingresso nella posizione indicata dall'indirizzo (anch'esso) in ingresso, e serve quindi per l'inizializzazione dei valori delle chiavi.

Il corretto funzionamento del modulo è stato testato con il programma di test del Listato 6.15, il cui output è riportato in Listato 6.16 (terminale) e in Fig. 6.8 (GtkWave).

Listing 6.15: Test del modulo gestione chiavi

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module prova_unifault();

```

```

4
5 reg clock;
6
7 parameter P = 2; // bit di indirizzo della mem associativa
8 parameter C = 16; // bit delle chiavi
9 parameter W = 32; // bit delle parole
10
11 reg [P-1:0] indin; // indirizzo in ingresso
12 reg op; // operazione da fare
13 reg [C-1:0] chiave; // chiave da utilizzare
14
15 wire fault; // segnale di fault
16 wire [P-1:0] indout; // indirizzo del dato in mem
17
18 unifault #(P,C,W) uf(clock, op, indin, chiave, fault, indout);
19
20 always
21 begin
22     if(clock==1)
23         #1 clock = ~clock;
24     else
25         #5 clock = ~clock;
26 end
27
28 initial
29 begin
30     clock = 0;
31
32     $dumpfile("dump.vcd");
33     $dumpvars;
34
35     $monitor("op %b ind %b ch %b -> fault %b ind %b \n",
36             op, indin, chiave, fault, indout);
37
38     op = 1; // scrittura
39     chiave = 13;
40     indin = 0;
41
42     #7
43     chiave = 7;
44     indin = 1;
45
46     #6
47     chiave = 17;
48     indin = 2;
49
50     #6
51     chiave = 3;
52     indin = 3;
53
54     // iniziano le letture
55     #6
56     op = 0;
57     chiave = 7;
58
59     #6
60     chiave = 8;
61
62     #6
63     chiave = 17;
64
65     #10 $finish;
66 end
67
68 endmodule

```

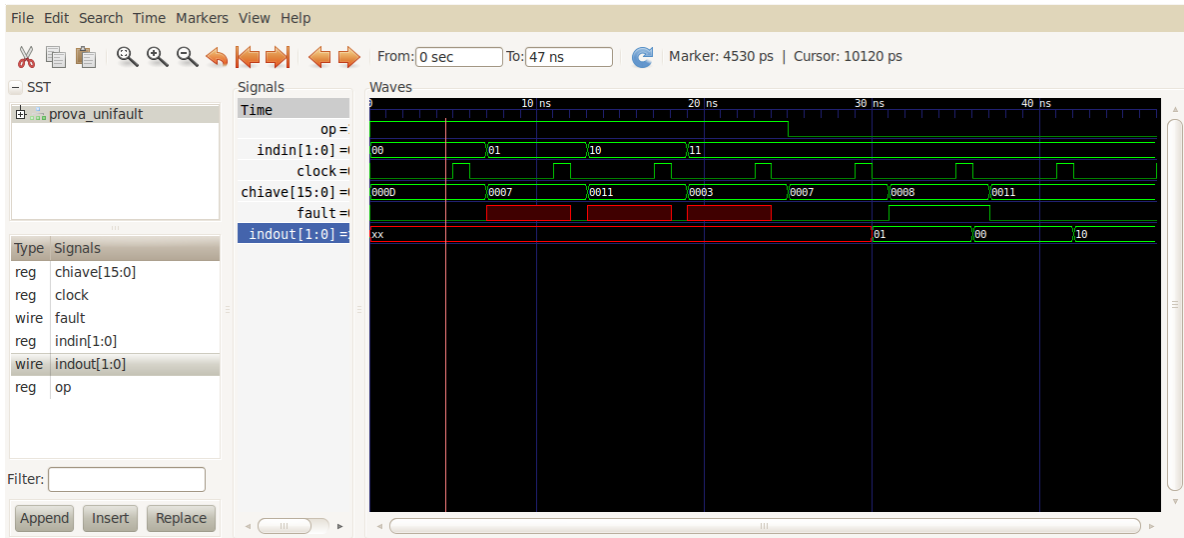



Figure 6.8: Test del modulo gestione chiavi

Listing 6.16: Risultato del test del modulo gestione chiavi

```

1 VCD info: dumpfile dump.vcd opened for output.
2 op 1 ind 00 ch 00000000000001101 -> fault 0 ind xx
3
4 op 1 ind 01 ch 00000000000000111 -> fault x ind xx
5
6 op 1 ind 01 ch 00000000000000111 -> fault 0 ind xx
7
8 op 1 ind 10 ch 0000000000010001 -> fault x ind xx
9
10 op 1 ind 10 ch 0000000000010001 -> fault 0 ind xx
11
12 op 1 ind 11 ch 0000000000000011 -> fault x ind xx
13
14 op 1 ind 11 ch 0000000000000011 -> fault 0 ind xx
15
16 op 0 ind 11 ch 00000000000000111 -> fault 0 ind xx
17
18 op 0 ind 11 ch 00000000000000111 -> fault 0 ind 01
19
20 op 0 ind 11 ch 0000000000001000 -> fault 1 ind 01
21
22 op 0 ind 11 ch 0000000000001000 -> fault 1 ind 00
23
24 op 0 ind 11 ch 0000000000010001 -> fault 0 ind 00
25
26 op 0 ind 11 ch 0000000000010001 -> fault 0 ind 10

```

Con questo modulo a disposizione, possiamo fare due cose:

1. scrivere un ulteriore modulo che implementi la parte relativa alla memorizzazione dei valori associati alle chiavi e quindi integrare in un modulo “memoriaAssociativa” una istanza di entrambi i moduli, opportunamente configurati (mediante i parametri) e collegati (mediante wire di dimensioni opportune), oppure
2. estendere leggermente il modulo appena presentato nel Listato 6.16 per includere un modulo di memoria

che possa contenere direttamente anche i valori associati alle chiavi. Tale memoria verrebbe utilizzata in fase di inserimento di una chiave per memorizzare anche il valore del dato corrispondente e in fase di lettura per trovare il valore del dato da restituire in caso di hit.

Scegliamo la seconda strada (e lasciamo l'altra per esercizio). Il modulo modificato é riportato nel Listato 6.17. Come si vede, sono stati aggiunti due parametri al modulo: il parametro "valore", in ingresso, per passare il valore da memorizzare insieme ad una chiave in fase di inizializzazione/scrittura (vedi operazione relativa alle linee 50–54) e il parametro "valout", significativo solo in caso di assenza di fault e per operazioni di lettura (si veda l'implementazione dell'operazione di lettura alle linee 37–49: a differenza di quanto accadeva nella realizzazione del modulo del Listato 6.14, l'indirizzo "indtemp" viene utilizzato non solo per passarlo in uscita come risultato della lettura ma anche per accedere al valore associato alla chiave (linea 48), successivamente passato come risultato). Nel Listato 6.18 riportiamo il relativo modulo di test e nel Listato 6.19 riportiamo l'output a terminale.

Listing 6.17: Modulo memorietta associativa (completo)

```

1 module assoc(clock,op,ind,val,chiave,fault,indout,valout);
2
3   parameter P = 2;
4   parameter C = 16;
5   parameter W = 32;
6
7   input          clock;    // segnale di clock
8   input          op;      // op=1 scrivi chiave a ind, =1 leggi chiave
9   input          [P-1:0] ind; // indirizzo per scrivere chiave
10  input          [W-1:0] val; // valore da associare alla chiave
11  input          [C-1:0] chiave; // chiave da scrivere
12  output         fault;    // segnale di chiave non presente
13  output reg     [P-1:0] indout; // indirizzo della chiave (se trovata)
14  output reg     [W-1:0] valout; // valore associato alla chiave cercata
15
16
17  reg    [C-1:0]   chiavi[2**P-1:0]; // memoria delle chiavi
18  reg    [W-1:0]   valori[2**P-1:0]; // memoria dei valori
19  wire   [2**P-1:0] confronti; // uscite dei confrontatori
20
21  // blocco dei confrontatori: metodo generativo
22  genvar i;
23  generate
24    for(i=0; i<2**P; i=i+1)
25      comparatore #(C) c(confronti[i],chiavi[i],chiave);
26  endgenerate
27
28  // generazione del segnale di fault
29  assign
30    fault = & confronti;
31
32  // generazione dell'indirizzo della chiave
33  reg    [P-1:0]   indtemp;
34  reg    [2**P-1:0] indl;
35  always @(negedge clock)
36  begin
37    case (op)
38      1'b0: // read
39        begin
40          indtemp = 0;
41          indl = confronti;
42          while(indl[0]==1)
43            begin
44              indtemp = indtemp + 1;
45              indl = indl >> 1;
46            end
47          indout <= indtemp;
48          valout <= valori[indtemp];

```

```

49     end
50     1'b1: // write
51     begin
52         chiavi[ind] = chiave;
53         valori[ind] = val;
54     end
55 endcase
56 end
57
58 endmodule

```

Listing 6.18: Modulo di test per la memoretta associativa

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module prova_assoc();
4
5      reg clock;
6
7      parameter P = 2; // bit di indirizzo della mem associativa
8      parameter C = 16; // bit delle chiavi
9      parameter W = 32; // bit delle parole
10
11     reg [P-1:0] indin; // indirizzo in ingresso
12     reg         op;   // operazione da fare
13     reg [C-1:0] chiave; // chiave da utilizzare
14     reg [W-1:0] valore; // valore da memorizzare
15
16     wire         fault; // segnale di fault
17     wire [P-1:0] indout; // indirizzo del dato in mem
18     wire [W-1:0] valout; // valore letto
19
20     assoc #(P,C,W) uf(clock, op, indin, valore, chiave, fault, indout, valout);
21
22     always
23     begin
24         if(clock==1)
25             #1 clock = ~clock;
26         else
27             #5 clock = ~clock;
28     end
29
30     initial
31     begin
32         clock = 0;
33
34         $dumpfile("dump.vcd");
35         $dumpvars;
36
37         $monitor("op %d ind %d ch %d val %d -> fault %d ind %d val %d \n",
38             op, indin, chiave, valore, fault, indout, valout);
39
40         op = 1; // scrittura
41         chiave = 13;
42         indin = 0;
43         valore = 4;
44
45         #7
46         chiave = 7;
47         indin = 1;
48         valore = 3;
49
50         #6
51         chiave = 17;
52         indin = 2;

```

```

53     valore = 2;
54
55     #6
56     chiave = 3;
57     indin = 3;
58     valore = 1;
59
60     // iniziano le letture
61     #6
62     op = 0;
63     chiave = 7;
64
65     #6
66     chiave = 8;
67
68     #6
69     chiave = 17;
70
71     #10 $finish;
72 end
73
74 endmodule

```

Listing 6.19: Risultato del test del modulo memorietta associativa

```

1 VCD info: dumpfile dump.vcd opened for output.
2 op 1 ind 0 ch 13 val 4 -> fault 0 ind x val x
3
4 op 1 ind 1 ch 7 val 3 -> fault x ind x val x
5
6 op 1 ind 1 ch 7 val 3 -> fault 0 ind x val x
7
8 op 1 ind 2 ch 17 val 2 -> fault x ind x val x
9
10 op 1 ind 2 ch 17 val 2 -> fault 0 ind x val x
11
12 op 1 ind 3 ch 3 val 1 -> fault x ind x val x
13
14 op 1 ind 3 ch 3 val 1 -> fault 0 ind x val x
15
16 op 0 ind 3 ch 7 val 1 -> fault 0 ind x val x
17
18 op 0 ind 3 ch 7 val 1 -> fault 0 ind 1 val 3
19
20 op 0 ind 3 ch 8 val 1 -> fault 1 ind 1 val 3
21
22 op 0 ind 3 ch 8 val 1 -> fault 1 ind 0 val 4
23
24 op 0 ind 3 ch 17 val 1 -> fault 0 ind 0 val 4
25
26 op 0 ind 3 ch 17 val 1 -> fault 0 ind 2 val 2

```

Bibliography

- [1] D. M. Harris & S. L. Harris, Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann, 2007, Capitolo 4 “Hardware Description Languages”.
- [2] Peter M. Nyasulu, Introduction to Verilog, 2001, <http://www.csd.uoc.gr/~hy220/2008f/lectures/verilog-notes/VerilogIntroduction.pdf>
- [3] Doulos, The Verilog Golden Reference Guide, 1996, www.fpga.com.cn/hdl/training/verilog/reference/guide.pdf
- [4] Deepak Kumar Tala, Verilog Tutorial, 2003, www.ece.ucsb.edu/courses/ECE152/.../VerilogTutorial.pdf
- [5] E. Madhavan, Quick reference for Verilog HDL, 1995, www.stanford.edu/class/ee183/handouts.../VerilogQuickRef.pdf
- [6] S. A. Edardw, *The Verilog language*, slides Columbia University, 2002, <http://www.cs.columbia.edu/~sedwards/classes/2002/w4995-02/verilog.9up.pdf>